
 


بسمه تعالی

 

دانشگاه کاشان

# آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر



دانشکده برق و کامپیوتر

آزمایشگاه دیجیتال

محمد رضا فتاح

# بخش اول

آشنایی با تراشه های منطقی و چگونگی بکارگیری آنها

## بسمه تعالی

هدف از ارائه آزمایشگاه مدارهای منطقی، در مرحله اول آشنایی دانشجویان با چگونگی کار با تراشه‌های دیجیتال و همچنین چگونگی طراحی و پیاده سازی مدارات ساده ترکیبی و ترتیبی دیجیتال با روش معمول و دستی و در مرحله دوم طراحی و پیاده سازی با استفاده از زبانهای برنامه نویسی و توسط آی سی های برنامه پذیر است. قبل از شروع کار در آزمایشگاه لازم است نکاتی را در مورد چگونگی انجام آزمایشات و همچنین ارزیابی کار هر دانشجو متذکر شویم:

۱- دانشجو برای انجام هر آزمایش باید مقدمات آنرا قبل از ورود به آزمایشگاه آماده کند. که این موارد عبارتند از:  
الف- مطالعه راهنمای آی سی های بکار رفته در آزمایش. راهنمای این آی سی ها در دستور کار آزمایش موجود است.

ب- تهیه پیش گزارش: بسیاری از آزمایشاتی که قرار است انجام شود لازم است مدار آن قبلا طراحی شود. پس دانشجو باید قبل از ورود به آزمایشگاه و بعنوان پیش گزارش طراحی مدار را انجام داده و تمام مراحل طراحی را در پیش گزارش بیاورد. این موارد شامل جداول درستی، جداول ساده سازی، عبارات و همچنین شکل نهایی مدار است.

۲- حضور در تمام جلسات آزمایشگاه الزامی است و در صورت غیبت، دانشجو باید در همان هفته و در یکی دیگر از گروههای آزمایشگاه و البته با هماهنگی مربی آزمایشگاه، آزمایش مربوطه را انجام دهد. لازم به ذکر است غیبت بیش از دو جلسه مجاز نیست.

۳- هر آزمایش دارای چند قسمت می باشد که تمامی آنها در یک جلسه دو ساعته انجام می شود. بعد از اتمام هر جلسه آزمایشگاه دانشجو باید یک گزارش کار از آزمایشات انجام شده به مربی آزمایشگاه تحویل دهد. البته گزارش به صورت گروهی و حداکثر یک هفته بعد از انجام آزمایش تحویل می شود.  
گزارش آزمایشگاه شامل پاسخ سؤالات در هر آزمایش و در نهایت برداشت نهایی و تجربیات کسب شده دانشجو در آن آزمایش می باشد.

۴- نمره نهایی از مجموع نمرات زیر بدست خواهد آمد:

**پیش گزارش کامل و درست (۲۵ درصد) - کار در آزمایشگاه و جواب درست (آزمایشها) (۳۵ درصد) -**

**گزارش کار (۱۵ درصد) - امتحان عملی یا کتبی (۲۵ درصد)**

**لازم بذکر است حضور دانشجو در امتحان آزمایشگاه الزامیست. در غیر این صورت بقیه درصد نمرات**

**نیز لحاظ نخواهد شد.**


با آرزوی توفیق برای شما

مربی آزمایشگاه: محمدرضا فتاح
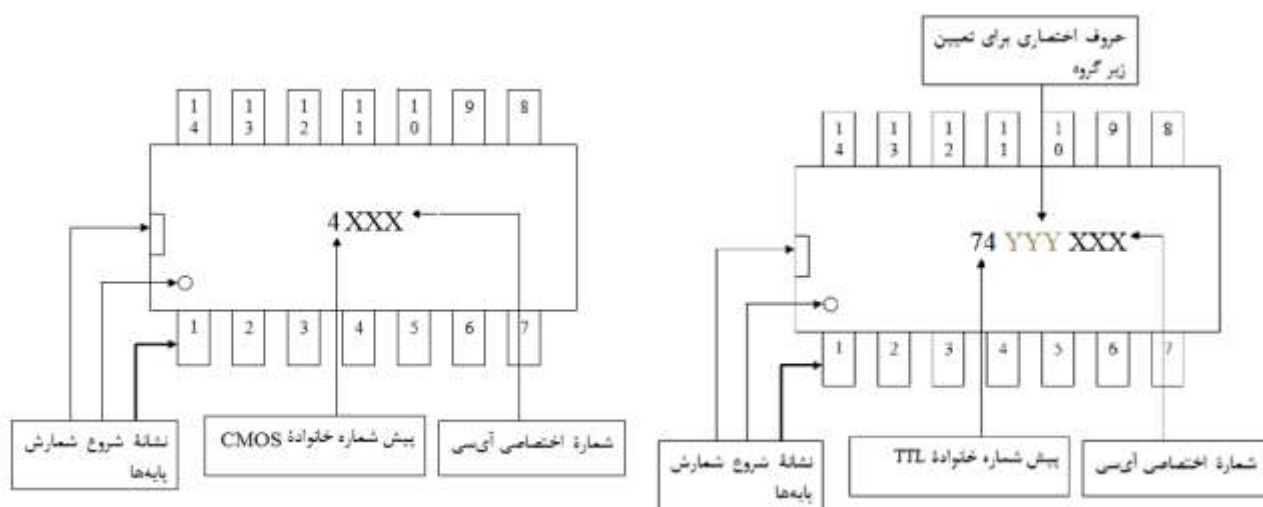
## مقدمه

قبل از شروع کار لازم است آشنایی اولیه در مورد انواع آی سی های منطقی داشته باشیم و همچنین نحوه کار با آنها را یاد بگیریم .

متداولترین خانواده مدارهای منطقی که حاوی مدارهای پایه هستند عبارتند از خانواده CMOS و خانواده TTL. برای شناخت یک تراشه دیجیتال از نظر نوع تکنولوژی ساخت و عملکرد آن ، می توان از شماره مخصوصی که روی هر آی سی نوشته شده استفاده کرد . با توجه به این شماره و مراجعه به کتابچه های CMOS یا TTL می توان با عملکرد آن تراشه بصورت کامل آشنا شد . متداولترین آی سی های TTL با پیشوند 74 و آی سی های CMOS با پیشوند 4 از هم متمایز می گردند . در شکل زیر طریقه شناخت تراشه و ترتیب قرار گرفتن پایه های آن آورده شده است .




برای مثال شکل زیر چگونگی بدست آوردن اطلاعات اولیه از روی شماره تراشه را نشان داده است .



بعضی از زیر گروههای مربوط به خانواده TTL در جدول زیر آمده است :

حرف اختصاری	مفهوم آن
C	نمونه CMOS آی سی TTL آن
F	نمونه سریع
H	نمونه سریع و پر قدرت
S	نمونه شاتکی
HC	نمونه سریع CMOS آی سی TTL که با CMOS سازگار است
HCT	نمونه سریع CMOS آی سی TTL که با TTL سازگار است
L	کم مصرف
LS	کم مصرف با ورودی شاتکی
ALS	نمونه پیشرفته کم مصرف با ورودی شاتکی



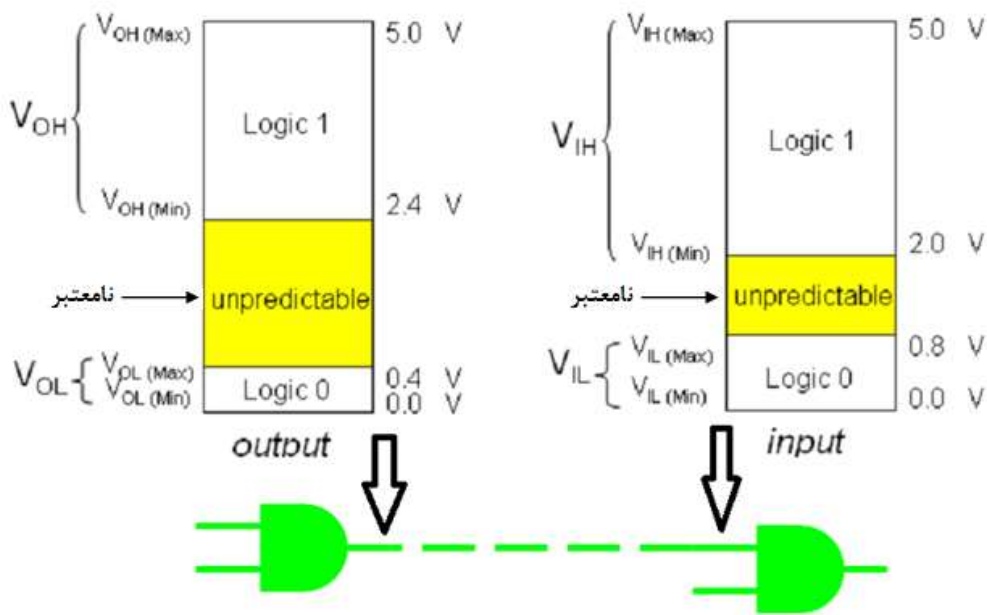
سطح تغذیه در خانواده TTL ولتاژ نامی ۵+ ولت و در خانواده CMOS از ۳+ تا ۱۵ ولت می تواند انتخاب شود . همچنین سطوح منطقی معتبر صفر و یک برای ورودی و خروجیهای خانواده TTL در شکل زیر آمده است .




شکل سمت چپ ولتاژ معتبر برای خروجی یک گیت در سطوح منطقی '0' و '1' را نشان می دهد . برای سطح منطقی '1' ولتاژ خروجی گیت در بازه 2.4V تا 5V و برای سطح '0' در بازه 0V تا 0.4V باید قرار گیرد . حال اگر ولتاژ اندازه گیری شده در خروجی گیت در بازه 0.4V تا 2.4V باشد سطح منطق خروجی نامعتبر خواهد بود . حالت نامعتبر معمولاً ناشی از خرابی گیت ، ولتاژ تغذیه ناکافی و یا ناشی از بار اضافی در خروجی است . شکل سمت راست نیز سطوح ولتاژ معتبر برای ورودی گیت را نشان می دهد .
   
## چگونگی استفاده از برد بورد در آزمایشگاه مدارهای منطقی:

به نمای ظاهری بردبورد در دو شکل زیر توجه کنید . این دو شکل اتصالات داخلی بردبورد را نشان می دهد .  
سوراخهای موجود در ردیفهای کناری در بالا و پایین برد بورد بصورت افقی تا وسط برد بهم متصل هستند .  
ردیفهای قرار گرفته در دو طرف شیار وسط بردبورد بصورت عمودی دارای اتصال هستند . خطوط قرمز رنگ روی  
شکل نشان دهنده چگونگی این اتصالات است .




معمولاً ردیفهای دو طرف بردبورد در بالا و پایین بعنوان ردیفهای تغذیه مورد استفاده قرار میگیرد . همانطور که در  
شکل بعدی می بینید یکی از ردیفهای بالا برای تغذیه مثبت و ردیف دیگر بعنوان ردیف زمین و یا صفر در نظر گرفته  
شده سپس با استفاده از دو سیم دو ردیف دیگر بردبورد نیز به تغذیه مثبت و زمین متصل گردیده است. در این صورت  
شما می توانید از دو طرف آی سی و از نزدیکترین نقطه به ولتاژ مثبت و زمین دسترسی داشته باشید. سعی کنید در  
تمام آزمایشات از بردبورد به همین صورت استفاده کنید.

 

برای قرار دادن آی سی روی بردبرد همانند شکل بالا حتماً باید از سوراخهای دو طرف شیار وسط برد استفاده کرد تا پایه های دو طرف آی سی اتصال کوتاه نشوند. توجه داشته باشید برای بستن مدار و استفاده از آی سی ابتدا پایه های تغذیه مثبت و زمین را به ردیفهای مربوطه در بالا و یا پایین برد متصل نمایید. برای تحریک ورودیهای مدار برای منطق صفر و یا یک ، میتوان بترتیب از اتصال پایه ها به ردیف زمین و یا مثبت استفاده نمود.
 
## استفاده از برد تغذیه

برای راحتی کار و در صورت عدم دسترسی به منبع تغذیه می توان از برد تغذیه که برای همین منظور طراحی شده است استفاده نمود. این برد مستقیماً روی بردبرد قرار می گیرد و توانایی تامین تغذیه ۵ ولت همراه با پالس مربعی TTL را دارا می باشد.




هنگام استفاده از این برد باید به LED تغذیه و پالس توجه داشته باشید در هنگام روشن بودن برد باید LED تغذیه در حالت روشن باشد. خاموش بودن این LED، نشانگر وجود اتصال کوتاه در مدار خواهد بود در این صورت کلید منبع را در حالت خاموش قرار داده و نسبت به رفع عیب مدار اقدام کنید.

### خواندن راهنمای آی سی (Datasheet)

برای انجام آزمایش با یک تراشه ابتدا باید با کارکرد آن و چیدمان پایه های آن آشنا شد. برای این منظور سازندگان آی سی راهنمای (DataSheet) آنرا در اختیار کاربران قرار می دهند. راحتترین راه برای دسترسی به این راهنما استفاده از اینترنت است. در آزمایشگاه راهنمای تراشه هایی که در آزمایشات مختلف با آنها سر و کار داریم در قالب یک نرم افزار در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. همچنین در داخل دستور کار نیز، این راهنما در انتهای هر دستور آزمایش قرار گرفته است. اکنون چند اصطلاح مهم که در راهنمای تراشه ها وجود دارند را توضیح می دهیم.

 
#### ۱- شکل ظاهری تراشه (CONNECTION DIAGRAM)

شکل ظاهری تراشه با ذکر شماره و اسم هر پایه در CONNECTION DIAGRAM تراشه نمایش داده می شود. اگر از قبل با عملکرد این آی سی آشنا باشید این شکل برای بستن مدار و استفاده از این آی سی کافی خواهد بود و گر نه به اطلاعات بیشتری نیاز خواهید داشت. بعنوان مثال در شکل زیر شکل ظاهری تراشه ۷۴۹۲ نشان داده شده است.


 
#### ۲- نماد منطقی (LOGIC SYMBOL)


معمولاً این شکل از نمایش آی سی، مناسب ترسیم مدارات منطقی روی کاغذ و یا نرم افزارهای الکترونیک است. در این شکل هر پایه با ذکر شماره پایه و نام آن آورده می شود. البته محل قرار گیری پایه با شکل واقعی آن تفاوت دارد. شکل زیر نماد منطقی تراشه ۷۴۹۲ است. معمولاً در این شکل، پایه های تغذیه آورده نمی شود. اسم و شماره هر پایه در این شکل را با شکل قبلی مقایسه کنید.


 
#### ۳- LOGIC DIAGRAM



در این شکل ، جزئیات مدار در سطح گیت و فلیپ نشان داده می شود . شکل زیر مدار داخلی تراشه ۷۴۹۲ را نشان می دهد .



۴- TRUTH TABLE (جدول درستی)

در این جدول ، عملکرد خروجیهای آی سی با توجه به حالات مختلف ورودی نشان داده می شود. شکلهای بالا و جدول درستی ، تقریباً تمامی اطلاعاتی که برای استفاده از یک آی سی لازم است را در اختیار کاربر قرار می دهد. جدول زیر نیز مربوط به تراشه ۷۴۹۰ است با کنارهم گذاشتن شکلهای مربوط به این تراشه و جدول اخیر می توان از کاربرد این آی سی و همچنین وظایف هر یک از پایه های آن مطلع شد .

LS92  
TRUTH TABLE

COUNT	OUTPUT			
	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	L	L	H
7	H	L	L	H
8	L	H	L	H
9	H	H	L	H
10	L	L	H	H
11	H	L	H	H

NOTE: Output Q<sub>0</sub> is connected to Input CP<sub>1</sub>.

# آزمایش اول

## آشنایی با تراشه‌های منطقی



وسائل مورد نیاز بردبرد، تراشه‌های (NAND) ۷۴۰۰، (NAND) ۷۴۰۳ و (NAND CMOS) ۴۰۱۱

### آزمایش ۱-۱


در این آزمایش یک دروازه NAND در دو خانواده TTL و CMOS با دو نوع خروجی متفاوت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تراشه ۷۴۰۳ و ۷۴۰۰ هر دو از خانواده TTL و هر کدام حاوی چهار عدد دروازه NAND می‌باشد. اولی دارای خروجی استاندارد (totem pole) و دومی دارای خروجی کلکتور باز است. تراشه ۴۰۱۱ نیز دارای چهار عدد دروازه NAND از خانواده CMOS است.

الف - ابتدا با مراجعه به شکل ۱ (پایین شکل) با پیکر بندی داخلی آی سی های ۷۴۰۰، ۷۴۰۳ و ۴۰۱۱ آشنا شوید. به پایه های تغذیه مثبت و زمین در هر آی سی توجه کنید.

 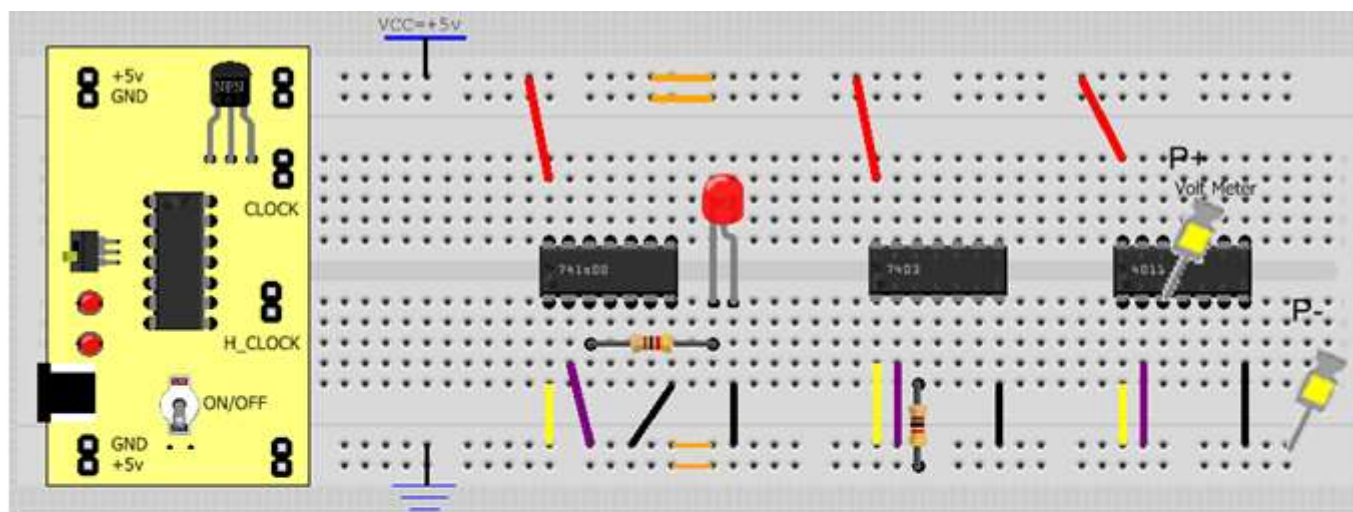
سپس طبق شکل (۱) آی سی ها را بصورت مناسب و بترتیب روی بردبرد قرار داده و سیم بندی را انجام دهید. اکنون بصورت همزمان و طبق جدول ۱ با تغییر ورودیها، خروجی هر سه گیت را با استفاده از ولت متر اندازه گیری کرده و نتایج را در جدول (۱) یادداشت نمایید.



7400

 

7403

 

4011

شکل ۱- مدار آزمایش ۱-۱ و راهنمای تراشه ها

		جدول (۱) : نتایج آزمایش ۱-۱								
		7400			7403				4011	
ورودی			On/off	0/1	بدون مقاومت		با مقاومت			
A	B	ولتاژ	LED	منطق	ولتاژ	منطق	ولتاژ	منطق	ولتاژ	منطق
0	0									
0	1									
1	0									
1	1									
0	باز									
1	باز									

جدول ۱

## گزارش کار


**سؤال (۱) :** مقدار مقاومت بین خروجی و LED بر اساس چه ملاحظاتی انتخاب میشود؟ رابطه آنرا بدست آورده و در گزارش کار بیاورید .

**سؤال (۲) :** در مورد سه نوع خروجی استاندارد ، کلکتور باز و سه حالته تحقیق کنید و نتایج آنرا در چند خط در گزارش کار بنویسید . با توجه به نتایج تحقیق ، مقادیر بدست آمده برای آی سی ۷۴۰۳ را توجیه کنید.

**سؤال (۳) :** ورودی باز در هر یک از خانواده TTL و CMOS دارای چه منطقی است؟ در مورد مدار داخلی یک گیت NAND خانواده TTL و CMOS تحقیق کرده و مدار آنرا در گزارش کار بیاورید. با توجه به مدار گیت در مورد نتایج دو حالت آخر (حالت ورودی باز) توضیح دهید.

### پروژه (۱) : تملیل مدار با پروتئوس


شکل ۲ مدار یک جمع کننده کامل یک بیتی را نشان می دهد . در محیط پروتئوس مدار را ببندید (شکل ۳) و مقادیر جدول زیر را به ورودی اعمال کرده خروجی را مشاهده کنید. فایل مدار را بعنوان ضمیمه گزارش کار تحویل دهید.

 

شکل ۲

Ci	A	B	Sum	Co
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	1	0		
1	1	1		

جدول ۲

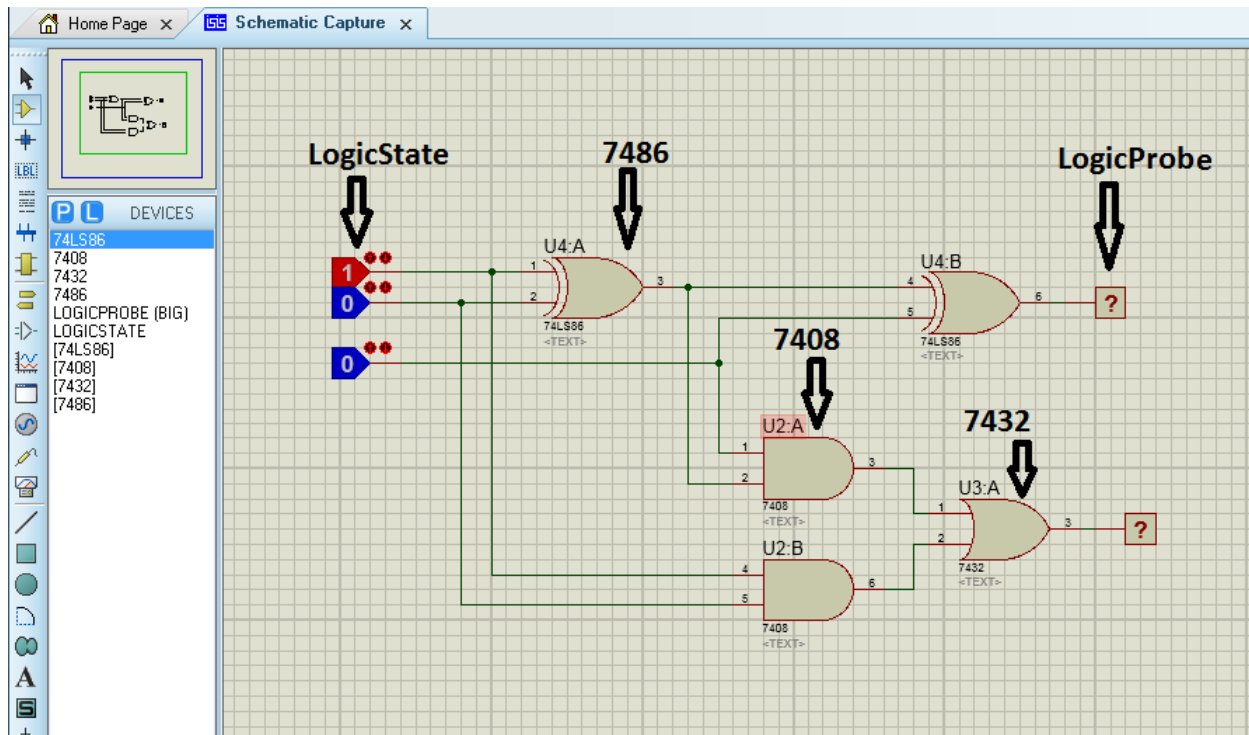


شکل ۳- مدار جمع کننده در محیط پروتئوس

## آزمایش دوم آشنایی با مدارهای ترکیبی

 
### پیش گزارش :

۱- مدار دیکودر ۲ به ۴ مطابق شکل و جدول زیر را با استفاده گیت‌های AND (۷۴۰۸) و NAND (۷۴۰۰) طراحی کنید. مراحل طراحی مانند جدول درستی، جداول ساده سازی و در نهایت شکل مدار را روی کاغذ بیاورید.



I1	I0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 ۲- شکل زیر یک مدار جمع کننده/تفریق کننده است. در حالت  $M=0$  عمل جمع و در حالت  $M=1$  عمل تفریق انجام می‌شود. چگونگی عملکرد مدار را توضیح دهید. نقش گیت‌های XOR چیست؟ (شکل راهنمای تراشه جمع کننده چهار بیتی ۷۴۸۳ در صفحه بعد آمده است)




### آزمایش ۱-۲

با استفاده از مدار طراحی شده در پیش گزارش، دیکودر ۲ به ۴ را روی بردبورد ببندید و سپس آنرا مورد آزمایش قرار داده و درستی جدول حالات آنرا بررسی کنید.
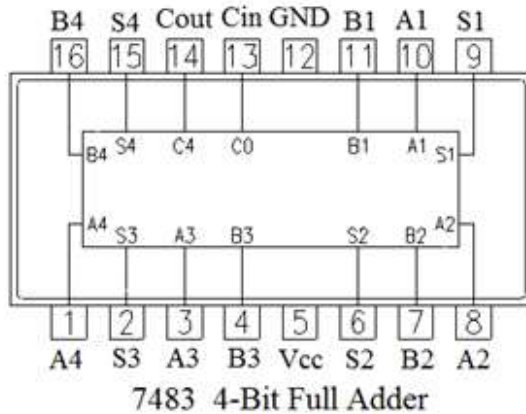
## آزمایش ۲-۲

مدار جمع کننده و تفریق کننده چهار بیتی را روی برد بورد ببندید. با توجه به مقادیر ورودی در جدول زیر، نتایج خروجی را یادداشت کنید.

مدار را بسته و با مقدار دهی به ورودیها طبق جدول زیر، مقادیر خروجی را مشاهده و در جدول یادداشت نمایید. خروجیها را با LED نمایش دهید.





M	A	B	Sum	Co
0	0011	0010		
1	0011	0010		
0	0010	0011		
1	0010	0011		
0	1001	1000		
1	1001	1000		

## گزارش کار
  
### پروژه :

تراشه ۷۴۱۳۸ یک دیکودر سه به هشت است. با مراجعه به راهنمای این تراشه با عملکرد آن آشنا شوید. با استفاده از تراشه ۷۴۱۳۸ و گیت‌های مناسب یک دیکودر چهار به شانزده طراحی کنید. مدار طرح شده را توسط نرم افزار پروتئوس شبیه سازی کنید. فایل مدار را بعنوان گزارش کار تحویل دهید.



#### PIN NAMES

$A_0 - A_2$  Address Inputs  
 $E_1, E_2$  Enable (Active LOW) Inputs  
 $E_3$  Enable (Active HIGH) Input  
 $\bar{O}_0 - \bar{O}_7$  Active LOW Outputs

## آزمایش سوم


### آشنایی با تراشه های شمارنده و کدبرداردهی به هفت قسمتی

#### آزمایش ۴-۱

الف - تراشه ۷۴۴۷ یا ۷۴۴۸ را به یک نمایشگر هفت قسمتی همانند شکل زیر متصل کرده و به ازاء حالات مختلف ورودی (۰۰۰۰ تا ۱۱۱۱) ، علائم مشخص شده روی نمایشگر را یادداشت کنید . توجه داشته باشید قرار دادن مقاومت بین تراشه و نمایشگر جهت جلوگیری از سوختن نمایشگر و تراشه الزامی است .

ب - پایه شماره ۳ تراشه ( Lamp Test ) را به ولتاژ LOW متصل کنید و به ازاء حالات مختلف ورودی ، تغییرات خروجی را مشاهده کنید .

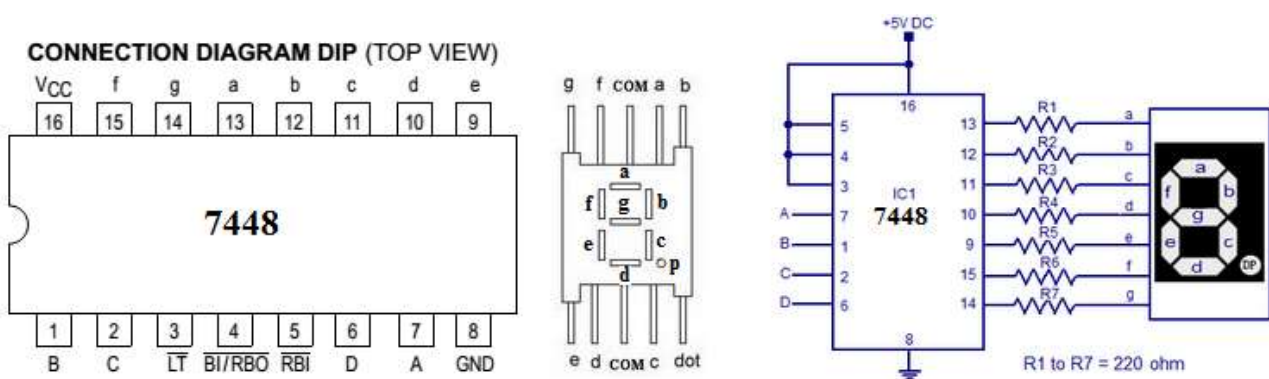
ج - پایه شماره ۵ تراشه ( blank-in ) و پایه شماره ۴ (blank out) را از ولتاژ ۵ ولت جدا کنید سپس پایه ۵ را به زمین و پایه ۴ را به ولت متر متصل کنید . به ازاء عدد ورودی صفر و یک عدد ورودی دلخواه دیگر ، اشکال نمایش داده شده توسط نمایشگر و همچنین مقدار ولت متر را یادداشت نمایید . ( مدار را برای آزمایش بعد نگهدارید ) برای آگاهی از کاربرد این حالت و این دو پایه به سؤال ۳ دستور کار توجه کنید .



 
#### آزمایش ۴-۲

تراشه ۷۴۹۰ می تواند بصورت یک شمارنده مبنای ۱۰ ناهمگام عمل کند . با مراجعه به کاتالوگ این تراشه ، با شیوه کار آن آشنا شوید .

۱- با استفاده از تراشه ۷۴۹۰ یک شمارنده مبنای ۱۰ را پیاده سازی کنید . خروجی را توسط مدار 7\_segment مشاهده نمایید .



 
۲- با تغییر ترکیب مدار ۷۴۹۰، شمارنده را به یک شمارنده زوج و فرد تبدیل کنید.



## گزارش کار
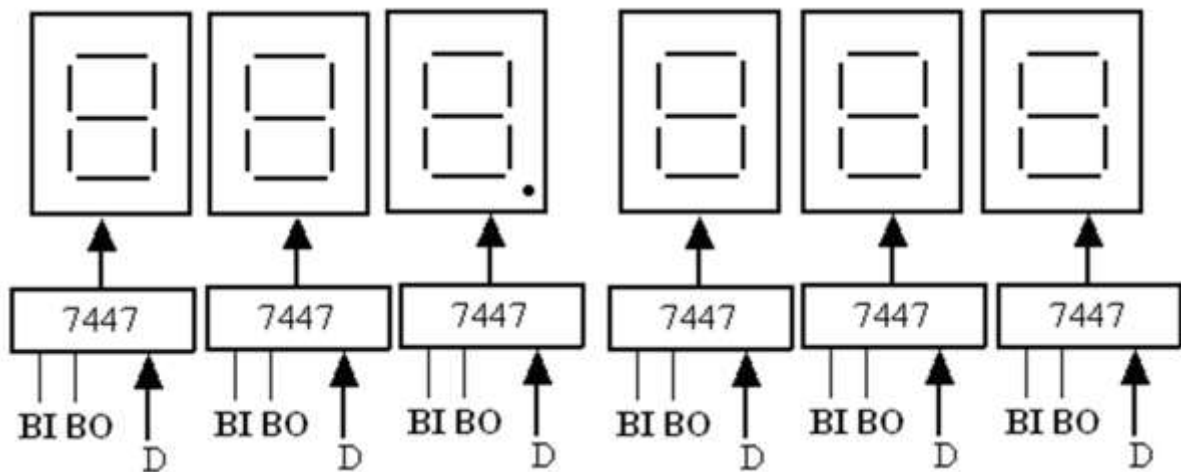
### سؤال :

۱- جهت نمایش دادن یک عدد اعشاری از شش نمایشگر استفاده شده است که طبق شکل زیر سه عدد آن ارقام اعشاری و سه نمایشگر دیگر آن ارقام صحیح را نمایش میدهند. اگر بخواهیم صفرهای قبل از عدد صحیح و صفرهای بعد از عدد اعشاری را نمایش ندهیم، اتصالات لازم بین تراشه‌ها را طراحی و رسم نمایید



۲- چگونه می توان شمارنده در مبنای مختلف از ۲ تا ۱۰ را توسط تراشه ۷۴۹۰ ساخت؟ بطور مثال شکل مدار را برای شمارنده مبنای هشت (شمارش از صفر تا هفت) رسم کنید. (همانند شکل‌های آزمایش ۴-۲)

### پروژه :

با استفاده از تعدادی تراشه ۷۴۹۰ و نمایشگر سون سگمنت یک ثانیه شمار با دقت دهم ثانیه در محیط پروتئوس بسازید. این ثانیه شمار از ۰۰.۰ تا ۹۹.۹ ثانیه را شمارش می کند.  
توجه: کتابخانه نرم افزار پروتئوس دارای سون سگمنت دهدهی با چهار ورودی است که مستقیماً به خروجی شمارنده متصل می شود و نیاز به تراشه ۷۴۴۸ نیست.





# BCD TO 7-SEGMENT DECODER


The SN54/74LS48 is a BCD to 7-Segment Decoder consisting of NAND gates, input buffers and seven AND-OR-INVERT gates. Seven NAND gates and one driver are connected in pairs to make BCD data and its complement available to the seven decoding AND-OR-INVERT gates. The remaining NAND gate and three input buffers provide lamp test, blanking input/ripple-blanking input for the LS48.

The circuit accepts 4-bit binary-coded-decimal (BCD) and, depending on the state of the auxiliary inputs, decodes this data to drive other components. The relative positive logic output levels, as well as conditions required at the auxiliary inputs, are shown in the truth tables.


The LS48 circuit incorporates automatic leading and/or trailing edge zero-blanking control (RBI and RBO). Lamp Test (LT) may be activated any time when the BI/RBO node is HIGH. Both devices contain an overriding blanking input (BI) which can be used to control the lamp intensity by varying the frequency and duty cycle of the BI input signal or to inhibit the outputs.

- Lamp Intensity Modulation Capability (BI/RBO)
- Internal Pull-Ups Eliminate Need for External Resistors
- Input Clamp Diodes Eliminate High-Speed Termination Effects

CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)

 


LOGIC DIAGRAM

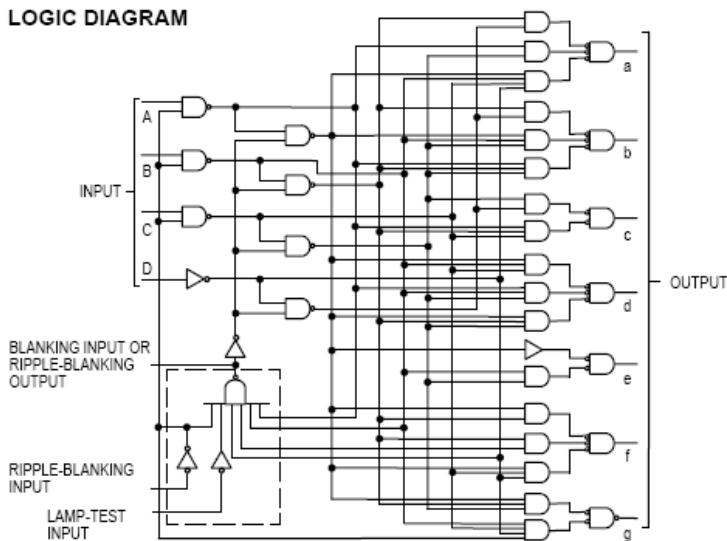

 
## SN54/74LS48


BCD TO 7-SEGMENT  
DECODER  
LOW POWER SCHOTTKY



J SUFFIX  
CERAMIC  
CASE 620-09

 

N SUFFIX  
PLASTIC  
CASE 648-08

 


D SUFFIX  
SOIC  
CASE 751B-03

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXJ	Ceramic
SN74LSXXN	Plastic
SN74LSXXD	SOIC

LOGIC SYMBOL

 

VCC = PIN 16  
GND = PIN 8

# SN54/74LS48

## PIN NAMES

A, B, C, D	BCD Inputs
RBI	Ripple-Blanking (Active Low) Input
LT	Lamp-Test (Active Low) Input
BI/RBO	Blanking Input or Ripple-Blanking Output (Active Low)
BI	Blanking (Active Low) Input

## LOADING (Note a)

	HIGH	LOW
	0.5 U.L.	0.25 U.L.
	0.5 U.L.	0.25 U.L.
	0.5 U.L.	0.25 U.L.
	0.5 U.L.	0.75 U.L.
	1.2 U.L.	2(1) U.L.
	0.5 U.L.	0.25 U.L.
Open-Collector		3.75 (1.25) U.L. (48)

### NOTES:

a) Unit Load (U.L.) = 40  $\mu$ A HIGH/1.6 mA LOW

b) Output current measured at  $V_{OUT} = 0.5$  V

Output LOW drive factor is SN54LS/74LS48: 1.25 U.L. for Military (54), 3.75 U.L. for Commercial (74).



NUMERICAL DESIGNATIONS — RESULTANT DISPLAYS

## TRUTH TABLE SN54/74LS48

DECIMAL OR FUNCTION	INPUTS						OUTPUTS							NOTE	
	LT	RBI	D	C	B	A	BI/RBO	a	b	c	d	e	f		g
0	H	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	1
1	H	X	L	L	L	H	H	L	H	H	L	L	L	L	1
2	H	X	L	L	H	L	H	H	H	L	H	H	L	H	
3	H	X	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	H	
4	H	X	L	H	L	L	H	L	H	H	L	L	H	H	
5	H	X	L	H	L	H	H	H	L	H	H	L	H	H	
6	H	X	L	H	H	L	H	L	L	H	H	H	H	H	
7	H	X	L	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	
8	H	X	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	
9	H	X	H	L	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	
10	H	X	H	L	H	L	H	L	L	L	H	H	L	H	
11	H	X	H	L	H	H	H	L	L	H	H	L	L	H	
12	H	X	H	H	L	L	H	L	H	L	L	L	H	H	
13	H	X	H	H	L	H	H	H	L	L	H	L	H	H	
14	H	X	H	H	H	L	H	L	L	L	H	H	H	H	
15	H	X	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	
BI	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	L	2
RBI	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	3
LT	L	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	4

### NOTES:

- BI/RBO is wired-AND logic serving as blanking input (BI) and/or ripple-blanking output (RBO). The blanking out (BI) must be open or held at a HIGH level when output functions 0 through 15 are desired, and ripple-blanking input (RBI) must be open or at a HIGH level if blanking of a decimal 0 is not desired. X=input may be HIGH or LOW.
- When a LOW level is applied to the blanking input (forced condition) all segment outputs go to a LOW level, regardless of the state of any other input condition.
- When ripple-blanking input (RBI) and inputs A, B, C, and D are at LOW level, with the lamp test input at HIGH level, all segment outputs go to a HIGH level and the ripple-blanking output (RBO) goes to a LOW level (response condition).
- When the blanking input/ripple-blanking output (BI/RBO) is open or held at a HIGH level, and a LOW level is applied to lamp-test input, all segment outputs go to a LOW level.



# DECADE COUNTER; DIVIDE-BY-TWELVE COUNTER; 4-BIT BINARY COUNTER

The SN54/74LS90, SN54/74LS92 and SN54/74LS93 are high-speed 4-bit ripple type counters partitioned into two sections. Each counter has a divide-by-two section and either a divide-by-five (LS90), divide-by-six (LS92) or divide-by-eight (LS93) section which are triggered by a HIGH-to-LOW transition on the clock inputs. Each section can be used separately or tied together (Q to  $\overline{CP}$ ) to form BCD, bi-quinary, modulo-12, or modulo-16 counters. All of the counters have a 2-input gated Master Reset (Clear), and the LS90 also has a 2-input gated Master Set (Preset 9).

- Low Power Consumption . . . Typically 45 mW
- High Count Rates . . . Typically 42 MHz
- Choice of Counting Modes . . . BCD, Bi-Quinary, Divide-by-Twelve, Binary
- Input Clamp Diodes Limit High Speed Termination Effects

### PIN NAMES


		LOADING (Note a)	
		HIGH	LOW
$\overline{CP}_0$	Clock (Active LOW going edge) Input to +2 Section	0.5 U.L.	1.5 U.L.
$\overline{CP}_1$	Clock (Active LOW going edge) Input to +5 Section (LS90), +6 Section (LS92)	0.5 U.L.	2.0 U.L.
$\overline{CP}_1$	Clock (Active LOW going edge) Input to +8 Section (LS93)	0.5 U.L.	1.0 U.L.
MR <sub>1</sub> , MR <sub>2</sub>	Master Reset (Clear) Inputs	0.5 U.L.	0.25 U.L.
MS <sub>1</sub> , MS <sub>2</sub>	Master Set (Preset-9, LS90) Inputs	0.5 U.L.	0.25 U.L.
Q <sub>0</sub>	Output from +2 Section (Notes b & c)	10 U.L.	5 (2.5) U.L.
Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> , Q <sub>3</sub>	Outputs from +5 (LS90), +6 (LS92), +8 (LS93) Sections (Note b)	10 U.L.	5 (2.5) U.L.

### NOTES:


- 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40  $\mu$ A HIGH/1.6 mA LOW.
- The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military, (54) and 5 U.L. for commercial (74) Temperature Ranges.
- The Q<sub>0</sub> Outputs are guaranteed to drive the full fan-out plus the  $\overline{CP}_1$  input of the device.
- To insure proper operation the rise (t<sub>r</sub>) and fall time (t<sub>f</sub>) of the clock must be less than 100 ns.

**SN54/74LS90  
SN54/74LS92  
SN54/74LS93**

 **DECADE COUNTER;  
DIVIDE-BY-TWELVE COUNTER;  
4-BIT BINARY COUNTER**  
**LOW POWER SCHOTTKY**



**J SUFFIX  
CERAMIC  
CASE 632-08**

 

**N SUFFIX  
PLASTIC  
CASE 646-06**






**D SUFFIX  
SOIC  
CASE 751A-02**

### ORDERING INFORMATION


SN54LSXXJ Ceramic  
SN74LSXXN Plastic  
SN74LSXXD SOIC

### LOGIC SYMBOL

   


# SN54/74LS90 • SN54/74LS92 • SN54/74LS93

## LOGIC DIAGRAM

 

## CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)

 


NC = NO INTERNAL CONNECTION


### NOTE:

The Flatpak version has the same pinouts (Connection Diagram) as the Dual In-Line Package.

## LOGIC DIAGRAM

 

## CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)

 


NC = NO INTERNAL CONNECTION


### NOTE:

The Flatpak version has the same pinouts (Connection Diagram) as the Dual In-Line Package.

## LOGIC DIAGRAM

 

## CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)

 

NC = NO INTERNAL CONNECTION

### NOTE:

The Flatpak version has the same pinouts (Connection Diagram) as the Dual In-Line Package.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

The LS90, LS92, and LS93 are 4-bit ripple type Decade, Divide-By-Twelve, and Binary Counters respectively. Each device consists of four master/slave flip-flops which are internally connected to provide a divide-by-two section and a divide-by-five (LS90), divide-by-six (LS92), or divide-by-eight (LS93) section. Each section has a separate clock input which initiates state changes of the counter on the HIGH-to-LOW clock transition. State changes of the Q outputs do not occur simultaneously because of internal ripple delays. Therefore, decoded output signals are subject to decoding spikes and should not be used for clocks or strobes. The Q<sub>0</sub> output of each device is designed and specified to drive the rated fan-out plus the  $\overline{CP}_1$  input of the device.

A gated AND asynchronous Master Reset ( $MR_1 \bullet MR_2$ ) is provided on all counters which overrides and clocks and resets (clears) all the flip-flops. A gated AND asynchronous Master Set ( $MS_1 \bullet MS_2$ ) is provided on the LS90 which overrides the clocks and the MR inputs and sets the outputs to nine (HLLH).

Since the output from the divide-by-two section is not internally connected to the succeeding stages, the devices may be operated in various counting modes.

### LS90

- A. BCD Decade (8421) Counter — The  $\overline{CP}_1$  input must be externally connected to the Q<sub>0</sub> output. The  $\overline{CP}_0$  input receives the incoming count and a BCD count sequence is produced.
- B. Symmetrical Bi-quinary Divide-By-Ten Counter — The Q<sub>3</sub> output must be externally connected to the  $\overline{CP}_0$  input. The input count is then applied to the  $\overline{CP}_1$  input and a divide-by-ten square wave is obtained at output Q<sub>0</sub>.

**LS90  
MODE SELECTION**

RESET/SET INPUTS				OUTPUTS			
MR <sub>1</sub>	MR <sub>2</sub>	MS <sub>1</sub>	MS <sub>2</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
L	X	L	X				Count
X	L	X	L				Count
L	X	X	L				Count
X	L	L	X				Count

H = HIGH Voltage Level  
L = LOW Voltage Level  
X = Don't Care

**LS90  
BCD COUNT SEQUENCE**

COUNT	OUTPUT			
	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	H	H	L
7	H	H	H	L
8	L	L	L	H
9	H	L	L	H

NOTE: Output Q<sub>0</sub> is connected to Input  $\overline{CP}_1$  for BCD count.

**LS92  
TRUTH TABLE**

COUNT	OUTPUT			
	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	L	L	H
7	H	L	L	H
8	L	H	L	H
9	H	H	L	H
10	L	L	H	H
11	H	L	H	H

NOTE: Output Q<sub>0</sub> is connected to Input  $\overline{CP}_1$ .

**LS92 AND LS93  
MODE SELECTION**

RESET INPUTS		OUTPUTS			
MR <sub>1</sub>	MR <sub>2</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
H	H	L	L	L	L
L	H				Count
H	L				Count
L	L				Count

H = HIGH Voltage Level  
L = LOW Voltage Level  
X = Don't Care

**LS93  
TRUTH TABLE**

COUNT	OUTPUT			
	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	H	H	L
7	H	H	H	L
8	L	L	L	H
9	H	L	L	H
10	L	H	L	H
11	H	H	L	H
12	L	L	H	H
13	H	L	H	H
14	L	H	H	H
15	H	H	H	H

NOTE: Output Q<sub>0</sub> is connected to Input  $\overline{CP}_1$ .

- C. Divide-By-Two and Divide-By-Five Counter — No external interconnections are required. The first flip-flop is used as a binary element for the divide-by-two function ( $\overline{CP}_0$  as the input and Q<sub>0</sub> as the output). The  $\overline{CP}_1$  input is used to obtain binary divide-by-five operation at the Q<sub>3</sub> output.

### LS92

- A. Modulo 12, Divide-By-Twelve Counter — The  $\overline{CP}_1$  input must be externally connected to the Q<sub>0</sub> output. The  $\overline{CP}_0$  input receives the incoming count and Q<sub>3</sub> produces a symmetrical divide-by-twelve square wave output.
- B. Divide-By-Two and Divide-By-Six Counter — No external interconnections are required. The first flip-flop is used as a binary element for the divide-by-two function. The  $\overline{CP}_1$  input is used to obtain divide-by-three operation at the Q<sub>1</sub> and Q<sub>2</sub> outputs and divide-by-six operation at the Q<sub>3</sub> output.

### LS93

- A. 4-Bit Ripple Counter — The output Q<sub>0</sub> must be externally connected to input  $\overline{CP}_1$ . The input count pulses are applied to input  $\overline{CP}_0$ . Simultaneous divisions of 2, 4, 8, and 16 are performed at the Q<sub>0</sub>, Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, and Q<sub>3</sub> outputs as shown in the truth table.
- B. 3-Bit Ripple Counter — The input count pulses are applied to input  $\overline{CP}_1$ . Simultaneous frequency divisions of 2, 4, and 8 are available at the Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, and Q<sub>3</sub> outputs. Independent use of the first flip-flop is available if the reset function coincides with reset of the 3-bit ripple-through counter.

## آزمایش چهارم

### آشنایی با تراشه شیفت رجیستر

#### آزمایش ۴-۱

تراشه ۷۴۱۹۴ یک ثبات انتقالی چهار بیتی با امکانات ورودی موازی و سری و انتقال به راست و چپ می باشد با مراجعه به راهنمای آن با نحوه کار آن آشنا شوید. در ادامه آزمایش زیر را با این تراشه انجام دهید.

۱- ابتدا مقدار بایتری ۰۱۱۰ را به ورودی موازی اعمال کنید سپس با استفاده حالت بارگذاری، این عدد را در ثبات ذخیره کنید.

۲- با استفاده از حالت شیفت به چپ مقدار ۰۱۱۰ را به چپ شیفت دهید. با تغییر ورودی سریال شیفت به چپ به مقدار صفر و یا یک تغییرات خروجی را مشاهده کنید.

۳- با بارگذاری دوباره عدد باینری ۰۱۱۰ اینبار این مقدار را به راست شیفت دهید. با تغییر ورودی سریال شیفت به راست به مقدار صفر و یا یک تغییرات خروجی را مشاهده کنید.

#### آزمایش ۴-۲

با استفاده از دو شیفت رجیستر 74194، یک شیفت رجیستر هشت بیتی انتقال به راست و چپ طرح کنید. مدار را ببندید و برای این مدار نیز حالات مختلف آزمایش قبل را برای عدد باینری ۰۰۰۰،۰۰۰۱ تکرار کنید.

#### آزمایش ۴-۳

با استفاده از مدار شیفت رجیستر هشت بیتی یک شمارنده جانسون هشت بیتی بسازید. ترتیب شمارش در این شمارنده بصورت زیر است:


→ 0000,0000 → 0000,0001 → 0000,0011 → 0000,0111 → ..... → 1111,1111 → 1111,1110 →  
1111,1100 → 1111,1000 → ..... → 0000,0000


 
# 4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER

The SN54/74LS194A is a High Speed 4-Bit Bidirectional Universal Shift Register. As a high speed multifunctional sequential building block, it is useful in a wide variety of applications. It may be used in serial-serial, shift left, shift right, serial-parallel, parallel-serial, and parallel-parallel data register transfers. The LS194A is similar in operation to the LS195A Universal Shift Register, with added features of shift left without external connections and hold (do nothing) modes of operation. It utilizes the Schottky diode clamped process to achieve high speeds and is fully compatible with all Motorola TTL families.

- Typical Shift Frequency of 36 MHz
- Asynchronous Master Reset
- Hold (Do Nothing) Mode
- Fully Synchronous Serial or Parallel Data Transfers
- Input Clamp Diodes Limit High Speed Termination Effects



### PIN NAMES

$S_0, S_1$	Mode Control Inputs
$P_0-P_3$	Parallel Data Inputs
DSR	Serial (Shift Right) Data Input
DSL	Serial (Shift Left) Data Input
CP	Clock (Active HIGH Going Edge) Input
MR	Master Reset (Active LOW) Input
$Q_0-Q_3$	Parallel Outputs (Note b)

### LOADING (Note a)

	HIGH	LOW
$S_0, S_1$	0.5 U.L.	0.25 U.L.
$P_0-P_3$	0.5 U.L.	0.25 U.L.
DSR	0.5 U.L.	0.25 U.L.
DSL	0.5 U.L.	0.25 U.L.
CP	0.5 U.L.	0.25 U.L.
MR	0.5 U.L.	0.25 U.L.
$Q_0-Q_3$	10 U.L.	5 (2.5) U.L.


### NOTES:

- a. 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40  $\mu$ A HIGH/1.6 mA LOW.  
 b. The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military (54) and 5 U.L. for Commercial (74) Temperature Ranges.


## SN54/74LS194A

### 4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER


LOW POWER SCHOTTKY

 

J SUFFIX  
CERAMIC  
CASE 620-09

 

N SUFFIX  
PLASTIC  
CASE 648-08

 


D SUFFIX  
SOIC  
CASE 751B-03

### ORDERING INFORMATION

SN54LSXXXJ	Ceramic
SN74LSXXXN	Plastic
SN74LSXXXD	SOIC

# SN54/74LS194A

## LOGIC DIAGRAM

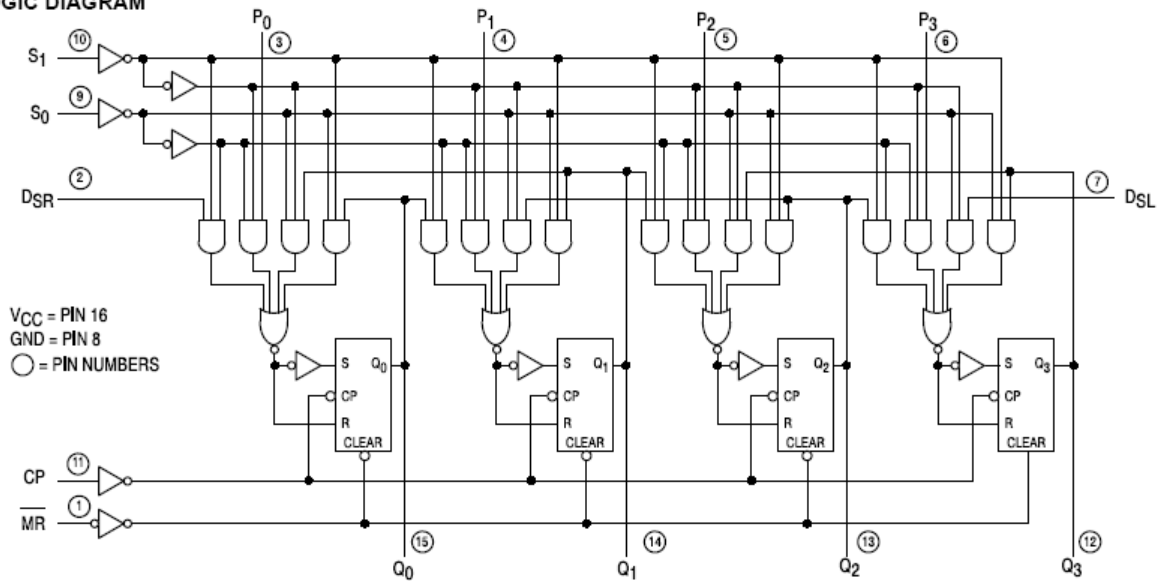

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

The Logic Diagram and Truth Table indicate the functional characteristics of the LS194A 4-Bit Bidirectional Shift Register. The LS194A is similar in operation to the Motorola LS195A Universal Shift Register when used in serial or parallel data register transfers. Some of the common features of the two devices are described below:

All data and mode control inputs are edge-triggered, responding only to the LOW to HIGH transition of the Clock (CP). The only timing restriction, therefore, is that the mode control and selected data inputs must be stable one set-up time prior to the positive transition of the clock pulse.

The register is fully synchronous, with all operations taking place in less than 15 ns (typical) making the device especially useful for implementing very high speed CPUs, or the memory buffer registers.

The four parallel data inputs ( $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ) are D-type inputs. When both  $S_0$  and  $S_1$  are HIGH, the data appearing on  $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ , and  $P_3$  inputs is transferred to the  $Q_0$ ,  $Q_1$ ,  $Q_2$ , and

$Q_3$  outputs respectively following the next LOW to HIGH transition of the clock.

The asynchronous Master Reset ( $\overline{MR}$ ), when LOW, overrides all other input conditions and forces the Q outputs LOW.

Special logic features of the LS194A design which increase the range of application are described below:

Two mode control inputs ( $S_0$ ,  $S_1$ ) determine the synchronous operation of the device. As shown in the Mode Selection Table, data can be entered and shifted from left to right (shift right,  $Q_0$   $Q_1$ , etc.) or right to left (shift left,  $Q_3$   $Q_2$ , etc.), or parallel data can be entered loading all four bits of the register simultaneously. When both  $S_0$  and  $S_1$  are LOW, the existing data is retained in a "do nothing" mode without restricting the HIGH to LOW clock transition.

D-type serial data inputs ( $D_{SR}$ ,  $D_{SL}$ ) are provided on both the first and last stages to allow multistage shift right or shift left data transfers without interfering with parallel load operation.

MODE SELECT — TRUTH TABLE

OPERATING MODE	INPUTS						OUTPUTS			
	MR	$S_1$	$S_0$	$D_{SR}$	$D_{SL}$	$P_n$	$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
Reset	L	X	X	X	X	X	L	L	L	L
Hold	H	l	l	X	X	X	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$
Shift Left	H	h	l	X	l	X	$q_1$	$q_2$	$q_3$	L
	H	h	l	X	h	X	$q_1$	$q_2$	$q_3$	H
Shift Right	H	l	h	l	X	X	L	$q_0$	$q_1$	$q_2$
	H	l	h	h	X	X	H	$q_0$	$q_1$	$q_2$
Parallel Load	H	h	h	X	X	$P_n$	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$

L = LOW Voltage Level

H = HIGH Voltage Level

X = Don't Care

l = LOW voltage level one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition

h = HIGH voltage level one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition

$p_n$  ( $q_n$ ) = Lower case letters indicate the state of the referenced input (or output) one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition.



# بخش دوه

طراحی مدارهای منطقی بر اساس زبان برنامه نویسی وریلاگ

در بخش اول آزمایشگاه با روش معمول طراحی و پیاده سازی مدارهای منطقی توسط آی سی های پایه و معمولی آشنا شدید . امروزه یکی از روشهای مرسوم و پیشرفته طراحی، استفاده از نرم افزارهای طراحی و همچنین پیاده سازی طرح توسط آی سی های برنامه پذیر است . در بخش دوم آزمایشگاه سعی می شود به صورت کلی و مختصر با این شیوه جدید آشنا شویم . برای این منظور به یک نرم افزار طراحی و همچنین یک بورد آموزشی مبتنی بر تراشه های برنامه پذیر نیاز داریم .

بورد موجود در آزمایشگاه حاوی یک آی سی برنامه پذیر CPLD ساخت شرکت ALTRA است . این شرکت در زمینه تولید آی سی های FPGA و CPLD فعالیت می کند . نرم افزار مورد استفاده نیز تولید همین شرکت و برای کار با آی سی های تولیدی این کمپانی است . این نرم افزار با نام QUARTUS شناخته می شود که ویرایش جدیدی از نرم افزار قدیمی MAXPLUS همین شرکت است .

برای آشنایی دانشجویان با این نرم افزار متن جداگانه ای تهیه شده که بصورت مختصر و مفید چگونگی کار با این نرم افزار توضیح داده شده است .



معمولا طراحی مدارهای دیجیتال توسط زبانهای برنامه نویسی که مختص این کار ساخته شده اند انجام می شوند زبان وریلگ (Verilog) و زبان VHDL نمونه ای از این زبانهای برنامه نویسی هستند . نرم افزار کوارتوس نیز این دو زبان برنامه نویسی و طراحی را پشتیبانی می کند. همچنین در این نرم افزار می توان بصورت شماتیک نیز کار طراحی را انجام داد .



در بخش دوم دستور کار آزمایشگاه در قالب آموزش زبان وریلگ ، آزمایشهای مورد نظر نیز انجام می شود تا در انتهای کار دانشجو مهارت مختصری برای کار با این زبان طراحی پیدا کند .

با آرزوی توفیق برای شما

مریی آزمایشگاه : محمدرضا فتاح

بورد آموزشی CPLD آزمایشگاه مدارهای منطقی

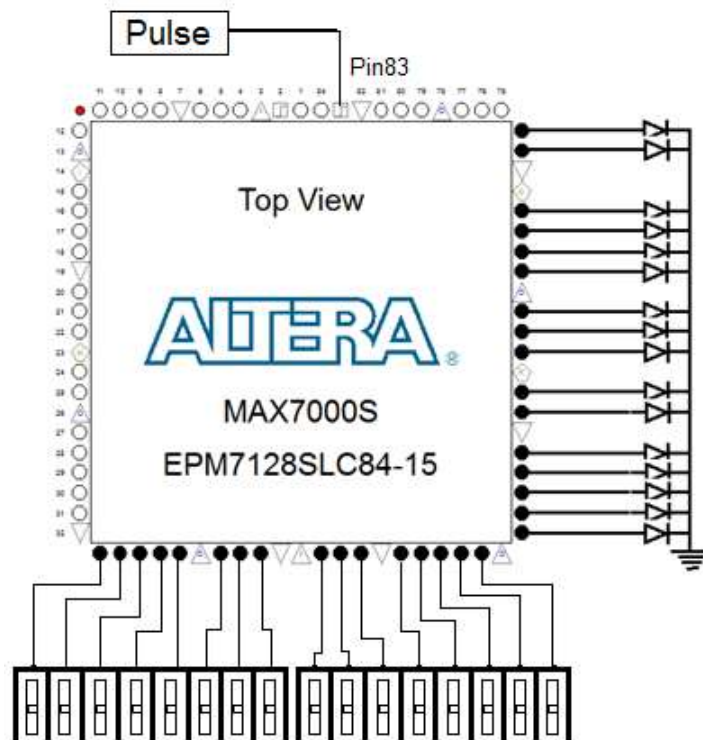 

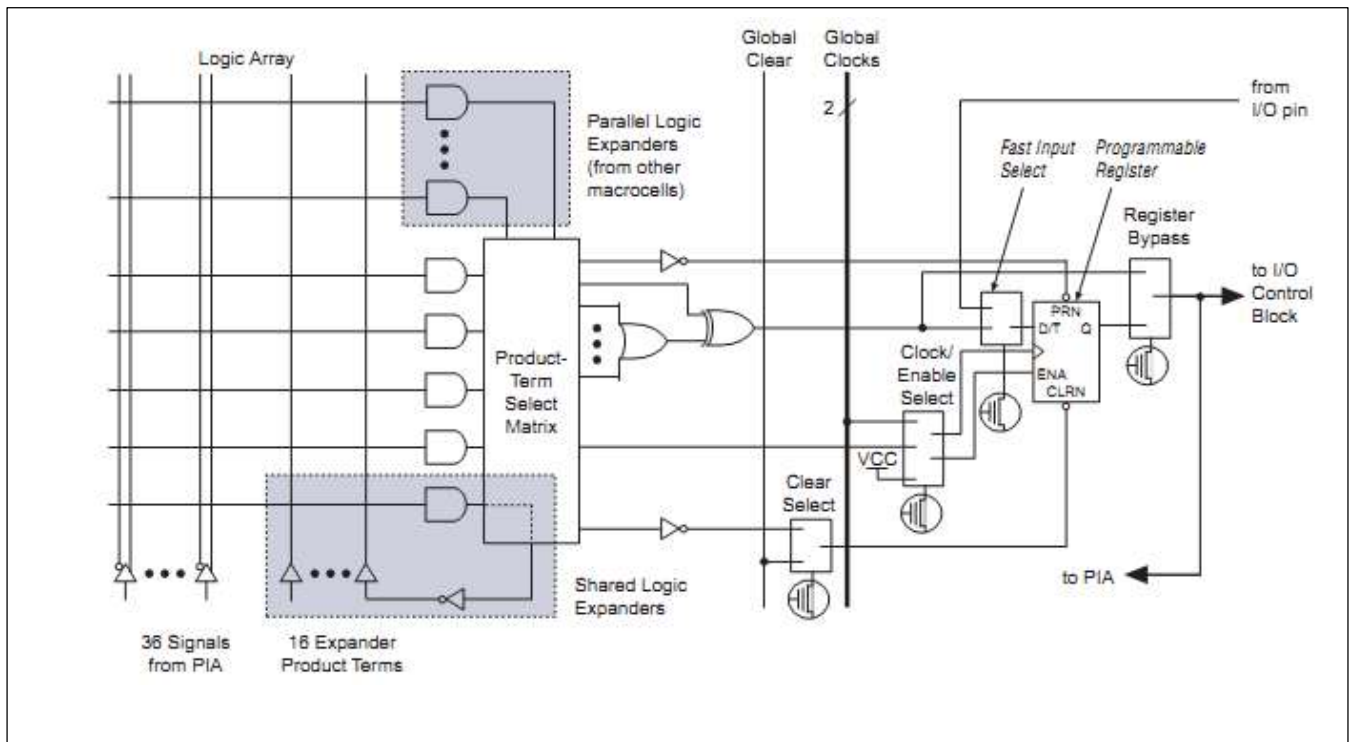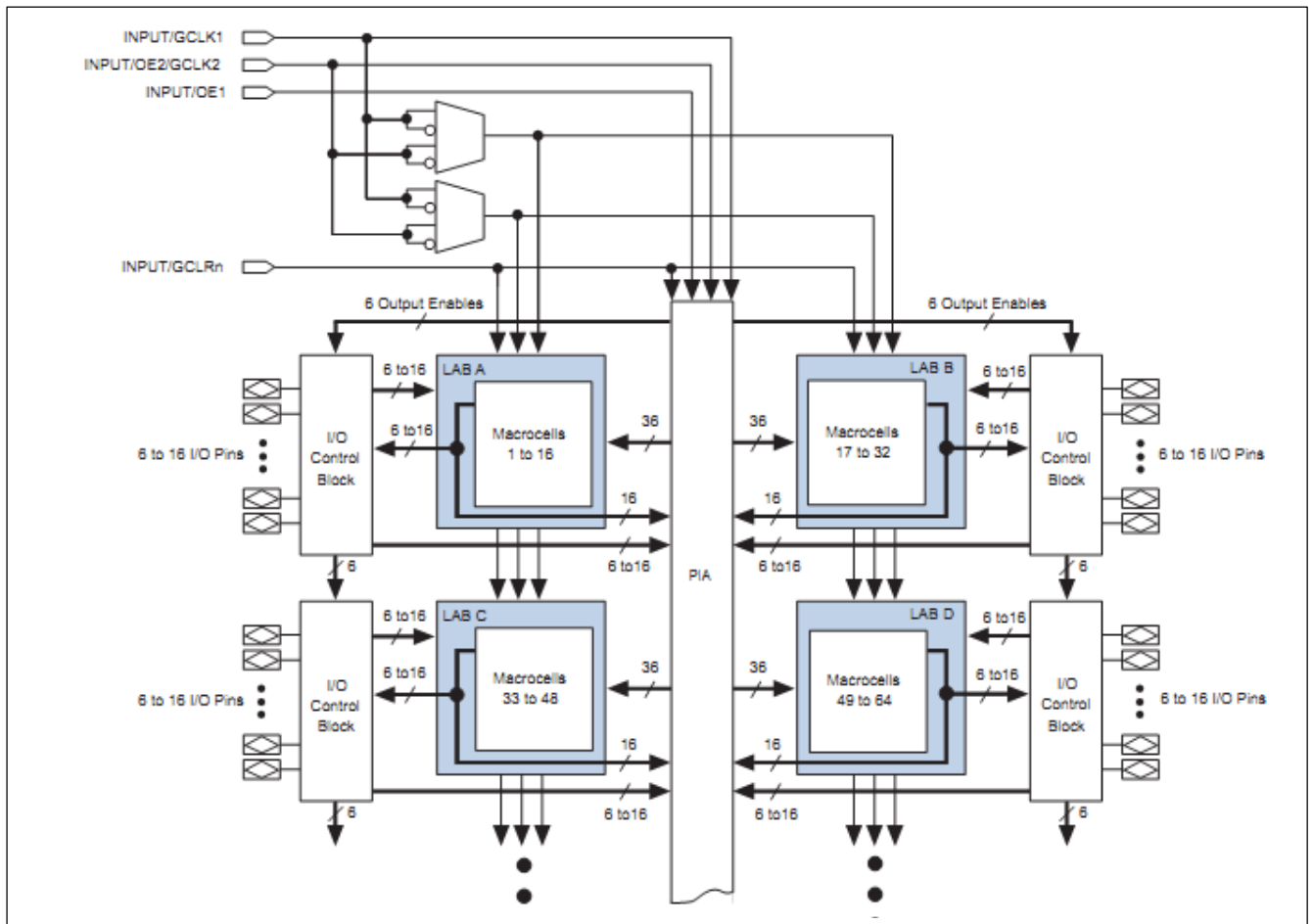

## آزمایش پنجم

زبان توصیف سخت افزار، زبانی برای شرح و تعریف سیستمهای دیجیتال به صورت متنی است. به عبارت دیگر HDL را می توان توصیف رابطه بین سیگنالهای ورودی یک مدار و سیگنالهای خروجی آن تعریف کرد. پس این زبان می تواند برای نمایش مدارهای منطقی، عبارت‌های بولی و یا مدارهای پیچیده دیجیتال بکار رود.

HDL های متنوعی توسط شرکت‌های مختلف ارائه شده است مانند زبان VHDL و زبان Verilog. در این متن سعی شده به صورت خلاصه در مورد زبان وریلگ که زبان ساده تری است توضیح داده شود. برای سادگی یادگیری با ارائه مثالهای ساده و متعدد سعی شده یک آشنایی کلی برای دانشجو ایجاد شود.

توصیف مدارهای دیجیتال به سه روش زیر انجام می شود:

- توصیف مدار در سطح دروازه های منطقی (گیت)
- توصیف مدار در سطح جریان داده (سیگنال)
- توصیف رفتاری

### توصیف مدار بر اساس جریان داده

در توصیف جریان داده برای تعیین نسبت بین ورودی و خروجی از عملگرهای منطقی و حسابی استفاده میشود. در جدول زیر عملگرهای قابل استفاده در زبان وریلگ آورده شده است.

نوع عملگر	سمبل عملگر	عملیات	عملوند ها	
عملگر های حسابی و منطقی	*	ضرب	۲	
	/	تقسیم	۲	
	+	جمع	۲	
	-	تفریق	۲	
	%	باقی مانده	۲	
	!	معکوس منطقی	۱	
	&&	و منطقی	۲	
		یا منطقی	۲	
	عملگر های الحاق و تکرار	{}	الحاق	نا محدود
		{{}}	تکرار	نا محدود
عملگر های شیفت	>>	شیفت راست	۲	
	<<	شیفت چپ	۲	
عملگر های رابطه ای، تساوی، بیتی	<	کوچکتر از	۲	
	>	بزرگتر از	۲	
	<=	کوچکتر و مساوی	۲	
	>=	بزرگتر و مساوی	۲	
	==	تساوی	۲	
	!=	عدم تساوی	۲	
	===	تساوی نوع حروف	۲	
	!==	عدم تساوی نوع حروف	۲	
	~	معکوس بیتی	۱	
	&	و بیتی	۲	
	یا بیتی	۲		
عملگر های اختصاصی	^	یا اختصاصی بیتی	۲	
	^~	معکوس یا اختصاصی بیتی	۲	

جدول ۱ - عملگرهای زبان وریلگ

برای درک بهتر این بخش به مثالهای ساده زیر توجه کنید.

### مثال ۵-۱: جمع کننده کامل یک بیتی با روش جریان داده

```

module fulladder_1bit ( SUM , Cout , A , B , Cin);
    output SUM;
    output Cout;

```

```

input      A , B;
input      Cin;
assign     { Cout , SUM } = A + B + Cin;

```

endmodule

واحد ساختاری وریلاگ "ماژول" نامیده می شود. برنامه بالا در اصل یک ماژول است که با کلید واژه module شروع و انتهای آن با کلید واژه endmodule خاتمه می یابد. خطوط بین این دو کلیدواژه که بدنه ماژول را تشکیل میدهند در اصل توصیف طرح بر اساس جریان داده است.

بعد از کلمه module یک نام مناسب برای مدار نوشته میشود سپس در دنباله آن و در داخل پرانتز نام ورودیها و خروجیها ذکر میگردد. یک جمع کننده کامل یک بیته دارای دو ورودی اصلی A و B و یک ورودی بیت نقلی است که در اینجا بنام Cin نامگذاری شده است. همچنین این مدار دارای یک خروجی حاصل جمع بنام SUM است که نتیجه حاصل جمع دو متغیر ورودی A و B در آن قرار می گیرد. اگر حاصل جمع دارای بیت نقلی باشد مقدار آن در متغیر Cout نمایش داده می شود. متغیرهای ورودی و خروجی در زبان وریلاگ بترتیب با کلمات input و output تعریف می گردند.

توجه: قوانین نام گذاری متغیرها و توابع در زبان وریلاگ مانند زبان C است.

در روش جریان داده بعد از تعاریف اولیه ماژول، با یک یا چند گزاره حسابی و یا منطقی ارتباط بین ورودیها و خروجیها توصیف میگردد. البته قبل از هر عبارت باید کلمه assign آورده شود. در مثال بالا در جمله آخر ارتباط بین ورودی و خروجی با عملگرهای انتساب (=) و جمع (+) بیان شده است. چون حاصل جمع دو متغیر یک بیته ممکن است دو بیته باشد ابتدا باید متغیرهای یک بیته خروجی را با عملگر الحاق {} به یک متغیر برداری دو بیته تبدیل و سپس حاصل جمع را به آن منتسب کرد. در این حالت بیت اول حاصل جمع به متغیر SUM و بیت دوم و پر ارزشتر به خروجی Cout تخصیص دهی می شود.


### مثال ۵-۲: مالتی پلکسر ۲ به ۱

جدول درستی و شکل نمادین یک مالتی پلکسر ۲ به ۱ در زیر نشان داده شده است. در کنار آن توصیف مدار بر اساس مدل جریان داده آمده است.

```

module mux2to1(output out , input a , b, s);
assign out = (s==1) ? b : a ;
endmodule

```

 

شکل ۸

توضیح عبارت شرطی آخر برنامه:

condition ? true expression : false expression

عبارت نادرست : عبارت درست ؟ شرط

### مثال ۵-۳ : مقایسه کنندهٔ چهار بیتی با روش جریان داده


```

module comp1bit (output Gt , Eq , Lt , input [3:0]a , b )
  assign      Gt = a > b ;
  assign      Lt = a < b ;
  assign      Eq = a == b ;
endmodule
    
```

input	output		
	Gt	Eq	Lt
a = b	0	1	0
a < b	0	0	1
a > b	1	0	0

در این روش از گزاره های شرطی برای توصیف مدار استفاده شده است در این صورت نیازی به دانستن جدول درستی نیست. همانطور که در خط اول برنامه مشاهده می کنید برای تعریف یک ورودی و یا خروجی چند بیتی از عملگر [n:0] که قبل از نام متغیر می آید میتوان استفاده کرد. n تعداد بیتهای متغیر است. در این حالت چون نام دو متغیر a و b با علامت کاما جدا شده اندازه متغیر به هر دو اطلاق می شود.

### آزمایش ۵-۱ : مطابق شکل ۹ یک مبدل باینری به دهدهی را با روش جریان داده طراحی کنید. صحت عملکرد طراحی را روی بورد بررسی کنید.

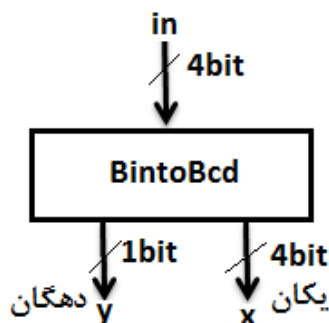

شکل ۹

توجه : می توانید از عملگرهای % (باقیمانده) و / (خارج قسمت) استفاده کنید. باقیمانده یکان و خارج قسمت مقدار دهگان خواهد بود.

### نکته : نمایش اعداد ثابت در وریلاگ

ساختار کلی نمایش اعداد در این زبان بصورت زیر است:

<مقدار><مبنای> ' <اندازه> → <Value><Radix>' <Size>

در جدول زیر چند نمونه از روش نمایش اعداد ثابت در وریلاگ آمده است .


مقدار در برنامه	مقدار ذخیره شده در حافظه	توضیح
15	000000000000000000000000000000001111	بدون ذکر اندازه: ۳۲ بیت دسیمال
4'b1111	1111	با ذکر اندازه: ۴ بیت در مبنای باینری
8'h0f	00001111	با ذکر اندازه: هشت بیت در مبنای هگز
8'd15	00001111	با ذکر اندازه: هشت بیت در مبنای دسیمال
8'hzz		با ذکر اندازه: هشت بیت امپدانس بالا
8'hxx		با ذکر اندازه: هشت بیت مقدار نامعتبر

بعنوان مثال برای نوشتن عدد 6 چهار بیتی ابتدا عدد 4 برای مشخص کردن تعداد بیتها سپس علامت ' و بعد از آن مبنای نمایش عدد ( b باینری ، d دسیمال ، h هگزادسیمال و ... ) و در نهایت خود عدد آورده میشود. مثلاً عدد ۶ را در وریلاگ بصورت 4'd6 (دهدهی) و یا 4'b0110 (باینری) و یا 4'h6 (مبنای شانزده) نمایش می دهیم. اگر عدد 6 را بصورت معمول بنویسیم برنامه آنرا ۳۲ بیتی فرض می کند.

## گزارش کار

### پروژه:

مدار جمع کننده/تفریق کننده چهاربیتی شکل زیر را با روش جریان داده طراحی کنید و درستی عملکرد آنرا در محیط شبیه سازی با مقادیر ورودی جدول زیر بررسی کنید. مقادیر آزمایش را با مقادیر آزمایش ۲-۲ در بخش اول دستور کار مقایسه کنید .

 

شکل ۱۰

s	function
0	A+B
1	A-B

s	A	B	Sum	Cout
0	0011	0010		
1	0011	0010		
0	0010	0011		
1	0010	0011		
0	1001	1000		
1	1001	1000		



## آزمایش ششم

طراحی دیکودر و کار با نمایشگر سون سگمنت

مثال ۶-۱ : دیکودر ۲ به ۴

برنامه زیر یک دیکودر ۲ به ۴ همانند آزمایش ۲-۱ را پیاده سازی می کند. این مدار دارای یک ورودی دو بیتی و یک خط خروجی چهار بیتی است. به چگونگی پیاده سازی این مدار توجه کنید.

```
module decoder2to4 ( input [1:0] sel , output [3:0]q );
assign q = ( sel == 0 ) ? 4'b0001 :
          ( sel == 1 ) ? 4'b0010 :
          ( sel == 2 ) ? 4'b0100 :
          4'b1000;
endmodule
```


در این مثال همانند مثال ۲ از آزمایش ۵ از گزاره شرطی زیر استفاده شده است:

عبارت نادرست : عبارت درست ؟ عبارت شرطی = خروجی

در این ماژول شرط اول  $sel==0$  است که اگر درست باشد مقدار باینری 0001 در خروجی قرار می گیرد و اگر درست نباشد شرط دوم مورد ارزیابی قرار می گیرد یعنی بجای عبارت نادرست، گزاره های مربوط به شرط دوم قرار داده شده است و بجای گزاره نادرست شرط دوم نیز گزاره های مربوط به شرط سوم جایگذاری شده است الی آخر.

## آزمایش ۶-۱ : طراحی مبدل باینری به کد سون سگمنت

با توجه به مثال قبل یک مبدل باینری چهاربیتی به کد سون سگمنت طراحی کنید تا بتواند اعداد مبنای هگز از 0 تا F را روی سون سگمنت نمایش دهد. از جدول صفحه بعد برای تعیین وضعیت خروجیها استفاده نمایید. برای اعداد A تا F جدول را تکمیل کنید. طرح خود را روی بورد پیاده سازی کرده و با تغییر ورودی عملکرد آنرا بررسی کنید.

 

شکل ۱۱

در این مدار فرض بر این است که کم ارزشترین بیت خروجی مبدل به پایه سگمنت a و پرارزشترین بیت به پایه سگمنت p (نقطه اعشار) متصل است.

عدد	نمایش	کد هگز	وضعیت سگمنتها							
			p	g	f	e	d	c	b	a
0		3f	0	0	1	1	1	1	1	1
1		06	0	0	0	0	0	1	1	0
2		5b	0	1	0	1	1	0	1	1
3		4f	0	1	0	0	1	1	1	1
4		66	0	1	1	0	0	1	1	0
5		6d	0	1	1	0	1	1	0	1
6		7d	0	1	1	1	1	1	0	1
7		07	0	0	0	0	0	1	1	1
8		7f	0	1	1	1	1	1	1	1
9		67	0	1	1	0	0	1	1	1
A										
b										
C										
d										
E										
F										


جدول ۱

## روش سطح گیت ( روش فراخوانی)

در بسیاری از مواقع برای طراحی یک پروژه لازم است آنرا به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد و بعد از طراحی اجزاء کوچکتر آنها را به هم متصل نمود. در وریلگ برای طراحی یک مدار بزرگ و پیچیده ابتدا آنرا به ماژولهای کوچکتر تقسیم می کنیم سپس ماژولهای کوچکتر را طراحی کرده و در نهایت این ماژولها را در ماژول اصلی فراخوانی می کنیم. اصول فراخوانی در وریلگ مشابه با فراخوانی توابع در زبان C است. برای درک بهتر این مفهوم به مثال زیر توجه کنید.

### آزمایش ۶-۲ : نمایش فریبی جمع کننده تفریق کننده با نمایشگر سون سگمنت

در این مثال می خواهیم مدار شکل ۱۲ را پیاده سازی کنیم. شکل زیر (داخل مستطیل خط چین) از اتصال دو ماژول جمع کننده/تفریق کننده و مبدل باینری به سون سگمنت ساخته شده است. توصیف و ساخت این مدار از طریق روش سطح گیت یا فراخوانی ممکن است. در ادامه چگونگی طراحی با این روش را توضیح می دهیم.

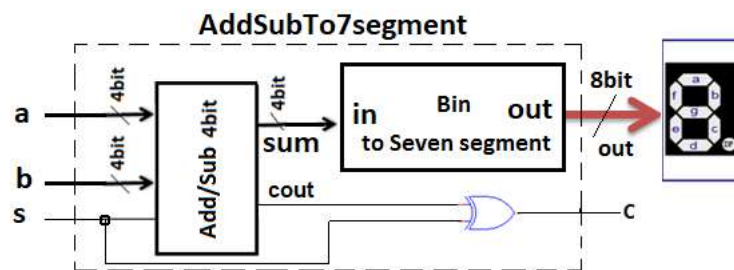

شکل ۱۲

در پروژه آزمایش پنجم یک مدار جمع کننده / تفریق کننده طراحی کردیم که دارای قالب زیر بود :

```
module AddSub( input [3:0]a , b , input s , output cout , output [3:0]sum);  
    assign {cout , sum } = (s==0) ? a+b : a-b ;  
endmodule
```

همچنین در آزمایش ۶-۱ نیز یک مبدل باینری به سون سگمنت طراحی شد که دارای قالب زیر است:

```
module BinTo7Segment (input [3:0]in , output [7:0]out );  
    assign out = ( in == 0 ) 8'b 0011 1111 :  
                ( in == 1 ) 8'b 0000 0110 :  
                ....  
endmodule
```

(البته ممکن است اسامی ماژولها و یا متغیرها با آنچه شما طراحی کرده اید متفاوت باشد.)

حال می خواهیم با اتصال این دو ماژول در یک ماژول سوم ، مقدار متغیر sum برای متغیر ورودی in در ماژول مبدل ارسال شود . ماژول سوم و توضیحات مربوط به آن در زیر آمده است:

```
module AddSubTo7seg ( input [3:0]a , b , input s , output c , output [7:0]out);  
    wire [3:0]w;  
    wire m;  
    AddSub(a , b , s , m , w );
```

BinTo7segment ( w , out );

xor ( c , m , s );

endmodule

ورودیهای ماژول نهایی عبارت است از متغیرهای a و b که چهاربیتی هستند و متغیر s که یک بیتی است و این ماژول دارای یک خروجی هشت بیتی بنام out و یک خروجی یک بیتی بنام c است. متغیر sum از ماژول اول در داخل ماژول اصلی به متغیر ورودی in از ماژول دوم متصل شده است این اتصال داخلی در وریلاگ (سیم) نامیده میشود. متغیر سیم باید در بدنه ماژول معرفی شود که در برنامه بالا با عبارت `wire [3:0]w` معرفی شده است. اسم متغیر سیم دلخواه است و البته نباید با متغیرهای ورودی و خروجی یکسان باشد. این متغیر از نوع سیم در فراخوانی ماژولها بجای متغیر sum در ماژول جمع کننده و بجای متغیر in در تابع مبدل قرار گرفته است. برای متغیر cout که به ورودی گیت XOR متصل شده است نیز یک سیم باید تعریف کرد. لازم بذکر است که متغیرهای ورودی و خروجی می توانند بعنوان سیم هم در نظر گرفته شوند. مثلاً ورودی دوم گیت XOR که به ورودی s متصل است دیگر نیازی به تعریف سیم ندارد.







گیت‌های پایه مانند گیت XOR و غیره در کتابخانه وریلاگ تعریف شده اند و نیازی به تعریف توسط برنامه نویس نیست. نکته ای که در فراخوانی گیتها باید در نظر گرفت این است که در فراخوانی متغیرهای مربوط به گیت ابتدا متغیر خروجی و سپس متغیرهای ورودی قرا می گیرند. (ترتیب ورودیها مهم نیست)







اکنون این مثال را اجرا کرده و عملکرد آنرا روی برد نشان دهید. خروجی c را روی LED نمایش دهید.

**نکته ۱:** برای انجام این مثال ابتدا فایل ماژول جمع کننده/تفرق کننده را در پوشه پروژه فعلی کپی کنید سپس در یک فایل جدید د رهمین پروژه ماژول نهایی AddSubTo7seg را بنویسید. فایل جدید باید TopLevel شود.

**نکته ۲:** می توان بجای اینکه هر ماژول در یک فایل جداگانه باشد هر سه ماژول را در یک فایل قرار داد. در این صورت اسم فایل باید همنام ماژول اصلی باشد که در این پروژه ماژول AddSubTo7seg است.

**نکته ۳:** گیت‌های تعریف شده در کتابخانه وریلاگ در جدول زیر آمده است:


کلید واژه	نماد	نام گیت
<code>nor</code>		گیت NOR یا N ورودی
<code>xor</code>		گیت XOR یا N ورودی
<code>xnor</code>		گیت XNOR یا N ورودی
<code>buf</code>		گیت بافر با N خروجی
<code>bufif0</code>		بافر سه حالت فعال پایین
<code>bufif1</code>		بافر سه حالت فعال بالا

کلید واژه	نماد	نام گیت
<code>and</code>		گیت AND یا N ورودی
<code>nand</code>		گیت NAND یا N ورودی
<code>or</code>		گیت OR یا N ورودی
<code>not</code>		گیت NOT یا N خروجی
<code>notif0</code>		وارونگر سه حالت فعال پایین
<code>notif1</code>		وارونگر سه حالت فعال بالا

جدول ۲
 
## گزارش کار

پروژه : یک انکودر ۲ به ۴ را همانند شکل زیر طراحی کنید. عملکرد مدار را در محیط شبیه سازی بررسی کنید.



I3	I2	I1	I0	q1	q0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

شکل ۱۳

## آزمایش هفتم

### مدل سازی رفتار

توصیف مدارهای دیجیتال در سطح الگوریتمی و عملیاتی را توصیف رفتاری می گوئیم. این مدل توصیف سریعی از رفتار مدار ارائه می دهد بدون اینکه مجبور باشد سخت افزار را معرفی کند. این مدل اغلب در توصیف مدارهای ترتیبی کاربرد دارد ولی قابل استفاده در مدارهای ترکیبی نیز هست.

مدل رفتاری مبتنی بر کنترل رخداد است یعنی تا یک رویداد خاص اتفاق نیفتد خروجیها تغییری نمی کنند. توصیف مدار در این مدل با کلید واژه always شروع می گردد و سپس به دنبال آن یک عبارت کنترل رخداد قرار می گیرد. عبارت کنترل رخداد تعیین می کند که گزاره ها چه زمانی باید اجرا گردند. بعد از عبارت کنترل رخداد تعداد دلخواهی از گزاره ها با انتساب روندی قرار می گیرد. خروجی در بلوک always از نوع ثبات می باشد که با کلیدواژه reg تعریف می گردد. این نوع متغیر برخلاف متغیر از نوع wir که مداوم می تواند تخصیص دهی شود، مقدارش را تا تخصیص دهی جدید حفظ می کند. یک ماژول می تواند از چند بلوک always تشکیل شود و همه این بلوکها بصورت همزمان اجرا می شوند.

### مدل رفتاری برای مدارهای ترتیبی

در مدار های ترتیبی، رخداد باید از نوع حساس به لبه باشد. که این امر با کلید واژه های posedge (لبه بالا رونده) و negedge (لبه پایین رونده) بیان می شود.

### مثال ۷-۱: فلیپ فلاپ نوع D حساس به لبه بالارونده با Reset سنکرون

```
module d_ff (input d , clk , reset , output reg q ) ;
    always @ ( posedge clk )
        if ( reset == 1)
            q = 1'b0;
        else
            q = d ;
endmodule
```

در برنامه بالا خروجی q با کلیدواژه output بعنوان خروجی و با کلیدواژه reg بعنوان یک ثبات تعریف گردیده است چرا که خروجی در مدل رفتاری باید از نوع ثبات باشد. بطور کلی بلوک always در زمان صفر شروع بکار می کند. در وریلگ می توان یک بلوک را طوری کنترل نمود تا در زمان خاصی مثلا در لبه یک پالس ساعت فعال شود. مانند همین مثال که دستورات بعد از کلیدواژه always وقتی اجرا می شوند که تغییری در سیگنال ورودی clk صورت گیرد در غیر این صورت اجرا تا تغییر بعدی متوقف می شود.

در مثال ۱ واکنش خروجی به ورودی ریست، وابسته به کلاک است چون تا کلاک تغییر نکند دستور if(reset) اجرا نمی شود به همین دلیل ریست این فلیپ فلاپ از نوع همگام و یا سنکرون نامیده می شود.

### مثال ۷-۲: فلیپ فلاپ نوع D حساس به لبه بالارونده با Reset آسنکرون

```

module      d_ff (input d , clk , reset , output reg q ) ;
    always @ ( posedge clk , negedge reset )
        if ( reset == 0)
            q = 1'b0;
        else
            q = d ;
endmodule

```

در این مثال گزاره های داخل بلوک هم با تغییر مقدار reset و هم با تغییر clk اجرا می شود. بنابراین Reset وابسته به کلاک نیست. دقت داشته باشید که حساسیت تعریف شده برای Reset با گزاره شرطی مربوط به این ورودی در داخل بلوک always باید هماهنگی داشته باشد. مثلاً در لیست حساسیت متغیر reset به سطح صفر (negedge) تنظیم شده است پس در گزاره شرطی if نیز باید با صفر مقایسه شود.

**آزمایش ۷-۱:** شمارنده چهار بیتی بالا شمار حساس به لبه پایین رونده با Reset آسنکرون عملکرد این ماژول را توسط شبیه سازی مشاهده کنید.


```

module      bincounter (input clk , reset , output reg [3:0] q ) ;
    always @ ( negedge clk , negedge reset)
        if (! reset )
            q = 4'h0;
        else
            q = q +4'h1 ;
endmodule

```

**آزمایش ۷-۲:** یک شمارنده چهاربیتی دهدهی (شمارش از '0' تا '9') طراحی کنید. این مدار دارای پایه ورودی Reset آسنکرون حساس به سطح صفر است. خروجی را روی برد پیاده سازی نمایید. ( با اضافه نمودن یک گزاره شرطی مناسب در مثال آزمایش ۷-۱ می توانید این برنامه را بنویسید )

**آزمایش ۷-۳:** با استفاده از مبدل باینری به کد سون سگمنت و برنامه آزمایش ۷-۱، مدار شکل زیر را توسط روش سطح گیت پیاده سازی کرده و جواب را روی برد مشاهده کنید.

 


شکل ۱۴

## گزارش کار

**پروژه ۳:** با استفاده از روش سطح گیت، برنامه مدار شکل زیر را بنویسید و آنرا شبیه سازی نمایید. برای فلیپ فلاپ D از برنامه مثال ۷-۲ استفاده کنید. ماژول را با قالب زیر طراحی کنید که متغیر خروجی چهار بیتی q بجای

خروجیهای Qa ، Qb ، Qc و Qd در شکل زیر باشد .

```
module Johanson ( input clk , reset , output [3:0]q );
```

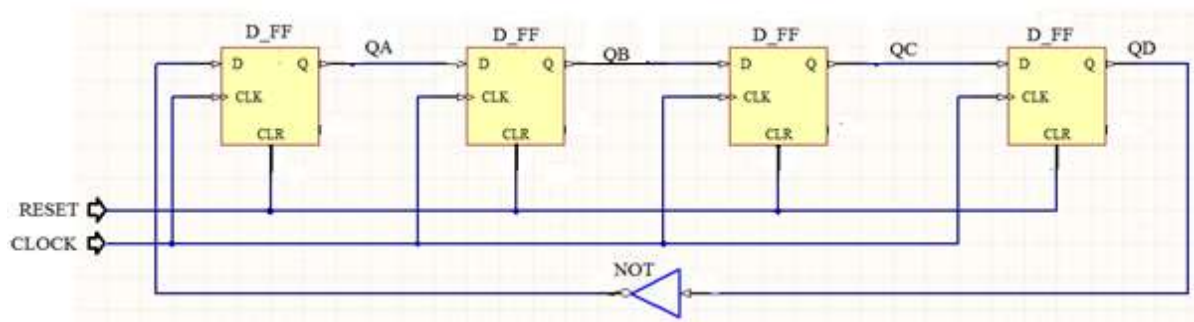

شکل ۱۵




## آزمایش هشتم

### طراحی شیفت رجیستر و حافظه

مثال ۸-۱: شیفت دهندهٔ چهار بیتی با ورودی و خروجی سریال با قابلیت شیفت به راست

```
module shiftreg ( input clk , sin , output sout );
    reg [3:0]temp ;
    always @(posedge clk )
        begin
            temp <= temp >> 1 ;
            temp[3] <= sin ;
        end
    assign sout = temp[0]
endmodule
```

 

شکل ۱۶

در این برنامه در گزاره های داخل بلوک always بر خلاف برنامه های قبل از عملگر انتساب <= استفاده شده است. در وریلگ به عملگر = عملگر انتساب بلوکی و به عملگر <= عملگر انتساب غیر بلوکی گفته می شود. برای درک تفاوت این دو به مثالهای زیر توجه کنید.

```
begin
    a = b + c ;    \\ if b=3 and c=2 and a(t-1)=1 => a=5
    d = a ;    \\ => d=5
end
```

در این بلوک از عملگر انتساب بلوکی (=) استفاده شده است. همانطور که می بینید گزاره ها به ترتیب از بالا به پایین اجرا می شوند.

```
begin
    a <= b + c ;    \\ if b=3 and c=2 and a(t-1) = 1 => a=5
    d <= a ;    \\ => d=1
end
```

در این بلوک از عملگر انتساب غیربلوکی (<=) استفاده شده است. در این حالت ابتدا مقادیر سمت راست همهٔ گزاره ها همزمان محاسبه می گردند و سپس عمل انتساب و مقدار دهی به متغیرهای سمت چپ صورت می گیرد. در این صورت ترتیب نوشتن گزاره ها از بالا به پایین تاثیری در عملکرد مدار نخواهد داشت.

نکتهٔ دیگری که در برنامهٔ شیفت رجیستر جلب توجه می کند استفاده همزمان از دو روش توصیف رفتاری و جریان داده است. اگر توجه کرده باشید خروجی sout از نوع ثبات تعریف نشده است پس عمل انتساب مقدار به آن باید بصورت پیوسته و با کلیدواژه assign صورت گیرد. باید توجه داشته باشید که بلوک always و بلوک assign بصورت همزمان و موازی اجرا می شوند.

سیگنال temp یک سیگنال داخلی و از دید کاربر مخفی است پس در تعریف ماژول و اعلان ورودیها و خروجیها آورده نمی شود.

**تعریف آرایه :**

### مثال ۸-۲ : طراحی حافظه با ظرفیت شانزده بایت

برای تعریف یک متغیر از نوع آرایه می توان مانند مثال زیر عمل کرد. در این مثال یک حافظه هشت بیتی با ظرفیت ۱۶ بایت تعریف کرده ایم .


```
module SRam (output [7:0]Sramout , input [7:0]Sramin , input [3:0]Sramaddress ,
            Input Clock , Wren) ;
    reg [7:0]Ram[0:15] ;
    always @(posedge clk )
        begin
            if( Wren )
                Ram[Sramaddress] = Sramin ;
        end
    assign Sramout = Ram[Sramaddress];
endmodule
```

در زبان ورپلاگ برای ایجاد گزاره های شرطی می توان از دستور case استفاده نمود. الگوی چگونگی استفاده از آن در زیر آمده است.

```
case ( sel[1:0] )
    0 : عبارت ۱
    1 : عبارت ۲
    2 : عبارت ۳
    3 : عبارت ۴
    default : عبارت ۵
endcase
```


در این مثال ، متغیر دو بیتی sel ممکن است دارای چهار مقدار ممکن 0 ، 1 ، 2 و 3 باشد که به ازاء هر حالت یکی از عبارات چهارگانه اجرا خواهد شد. در غیر این صورت عبارت پیش فرض اجرا خواهد شد. البته عبارت default میتواند استفاده نشود.

**آزمایش ۸-۱ :** یک شیفت رجیستر مانند شکل ۱۷ با قابلیت بارگذاری موازی سنکرون ، شیفت به راست و شیفت به چپ همچنین ورودی Reset آسنکرون طراحی نمایید. عملکرد مدار را توسط شبیه سازی مشاهده کنید.(برای مشاهده بهتر در محیط شبیه سازی ، سیگنالها را بصورت باینری تنظیم کنید)

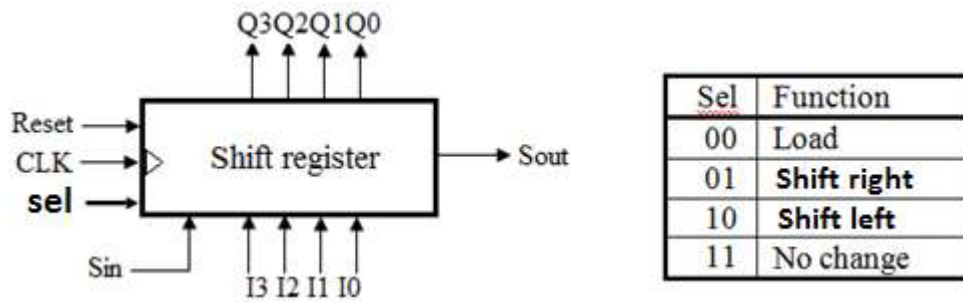

شکل ۱۷


**آزمایش ۸-۲:** مانند شکل زیر یک شمارنده چهار بیتی باینری با خط انتخاب عملکرد طبق جدول زیر، دارای ورودی و خروجی چهار بیتی و خط reset آسنکرون طراحی نمایید. مدار را روی برد پیاده سازی نمایید.

 

شکل ۱۸




بسمه تعالی

 

دانشگاه کاشان

## راهنمای نرم افزار QUARTUS

 

دانشکده برق و کامپیوتر  
آزمایشگاه مدار منطقی  
محمد رضا فتاح

## راهنمای نرم افزار

### آشنایی با نرم افزار کوارتوس (Quartus)

#### مقدمه

شرکت ALTRA که در زمینه ساخت آی سی های برنامه پذیر مانند FPGA فعالیت می کند نرم افزار کوارتوس را برای طراحی مدارهای منطقی و پیاده سازی آن روی آی سی های برنامه پذیر در اختیار کاربران قرار داده است. در این نرم افزار با روشهای مختلف از جمله برنامه نویسی متنی و یا روش شماتیک می توان عمل طراحی و شبیه سازی و در نهایت سنتز مدار را انجام داد.


در این متن روش طراحی توسط زبان وریلگ و شبیه سازی و سپس پیاده سازی آن را با استفاده از این نرم افزار توضیح خواهیم داد.

#### ۱- ایجاد پروژه

در این نرم افزار هر پروژه شامل چندین فایل از جمله فایل اصلی برنامه و فایل های فرعی دیگر است برای جلوگیری از پراکندگی فایلها، حتماً سعی کنید در ابتدا یک پوشه با نام مناسب بسازید. توجه داشته باشید که نام پوشه و یا فایلها حتماً با استفاده از حروف اصلی لاتین و بدون استفاده از کارکتهایی مانند & و غیره باشد. در غیر این صورت هنگام کامپایل برنامه با خطا مواجه خواهید شد. البته ایجاد پوشه را می توانید هنگام ساخت پروژه نیز انجام دهید. قصد ما در این جا طراحی و پیاده سازی مدار تمام جمع کننده یک بیتی است بنابراین نام فایل را FullAdder\_1bit انتخاب کنید که مربوط به آزمایش اول دستور کار (بخش دوم) است.



برای ایجاد پروژه مراحل زیر را دنبال کنید:

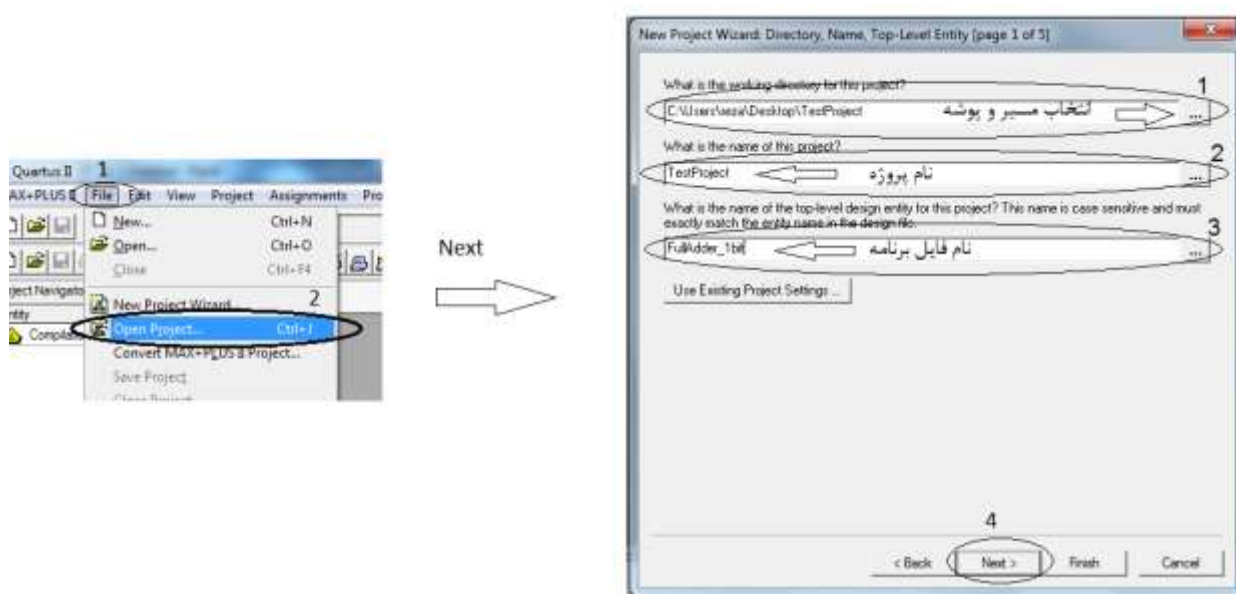نرم افزار را اجرا کنید و طبق شکل (سمت چپ) از منوی File گزینه New Project Wizard را انتخاب کنید.




توجه داشته باشید در این مرحله فقط پروژه معرفی شده ایجاد می شود ولی فایل مربوطه با نام داده شده در مرحله ۳، بعداً باید با همین نام ساخته شود. نوع و فرمت این فایل (متنی یا شماتیک) در هنگام ساخت مشخص می شود

 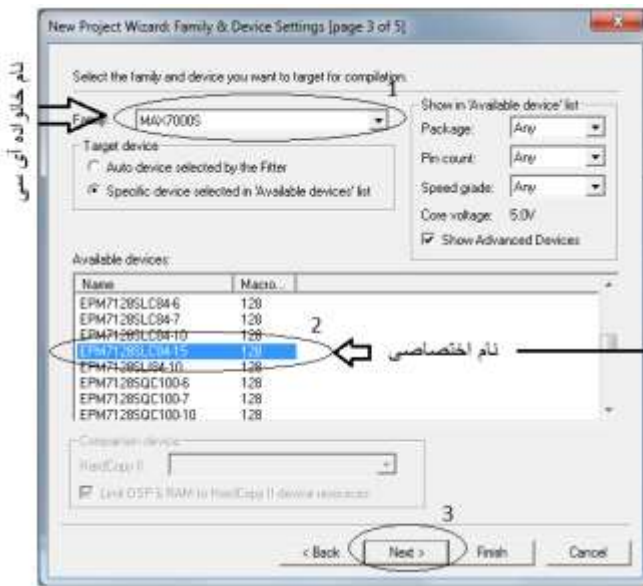توجه داشته باشید که این فایل اصطلاحاً TopLevel نامیده می شود. اگر در پروژه ساخته شده فایلی با این نام وجود نداشته باشد در هنگام کامپایل ، پیغام خطای عدم وجود فایل TopLevel داده خواهد شد. کلید Next را بزنید تا پنجره زیر (سمت چپ) ظاهر شود.




آی سی CPLD روی برد آزمایشگاه

در این مرحله آی سی برنامه پذیری که قصد داریم طرح نهایی مدار خود را روی آن پیاده سازی کنیم انتخاب میکنیم. برد آموزشی آزمایشگاه مدارهای منطقی که آزمایشهای خود را با آن انجام میدهیم مبتنی بر آی سی با نام EPM7128SLC84-15 است. این المان یک آی سی برنامه پذیر CPLD ساخت شرکت ALTRA است . حروف EP در ابتدای نام ، نشانه این است که حافظه برنامه پذیر این آی سی از نوع EPROM است . حروف M7xxxS نشان دهنده خانواده این آی سی یعنی MAX7000S و عدد 128 نشانگر ظرفیت مدارات داخلی این المان بر حسب MacroCell است (۱۲۸ ماکروسل). عدد 84 تعداد پایه های آی سی را نشان میدهد. تعدادی از این پایه ها مربوط به تغذیه آی سی و تعدادی دیگر مربوط به برنامه ریزی و باقیمانده می توانند بعنوان ورودی و یا خروجی (I/O) استفاده گردند.

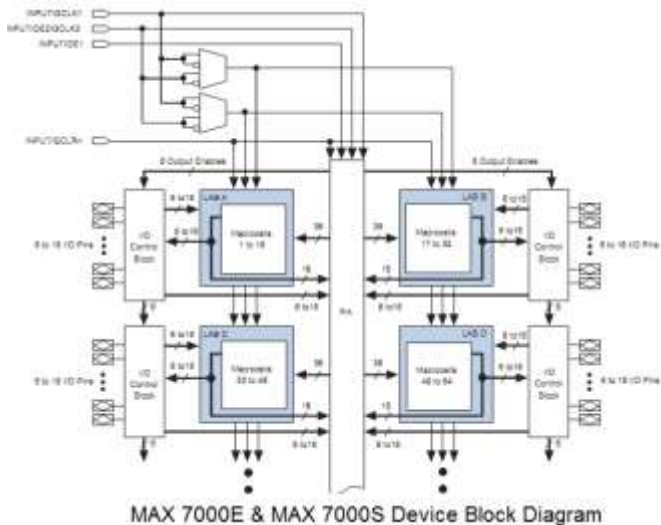

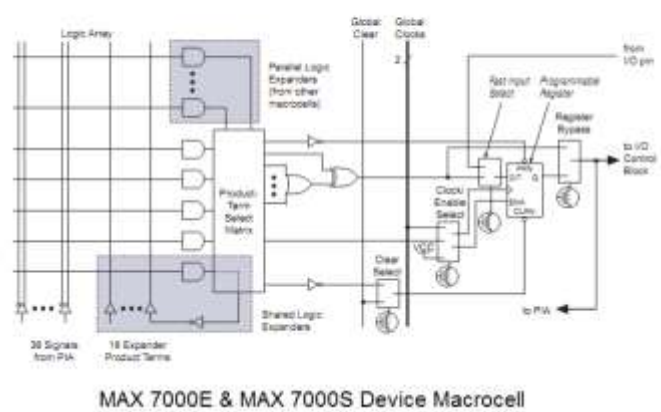MAX 7000E & MAX 7000S Device Block Diagram




MAX 7000E & MAX 7000S Device Macrocell

شکل بالا دیاگرام داخلی CPLD و مدار داخلی یک ماکروسل را نشان می دهد.

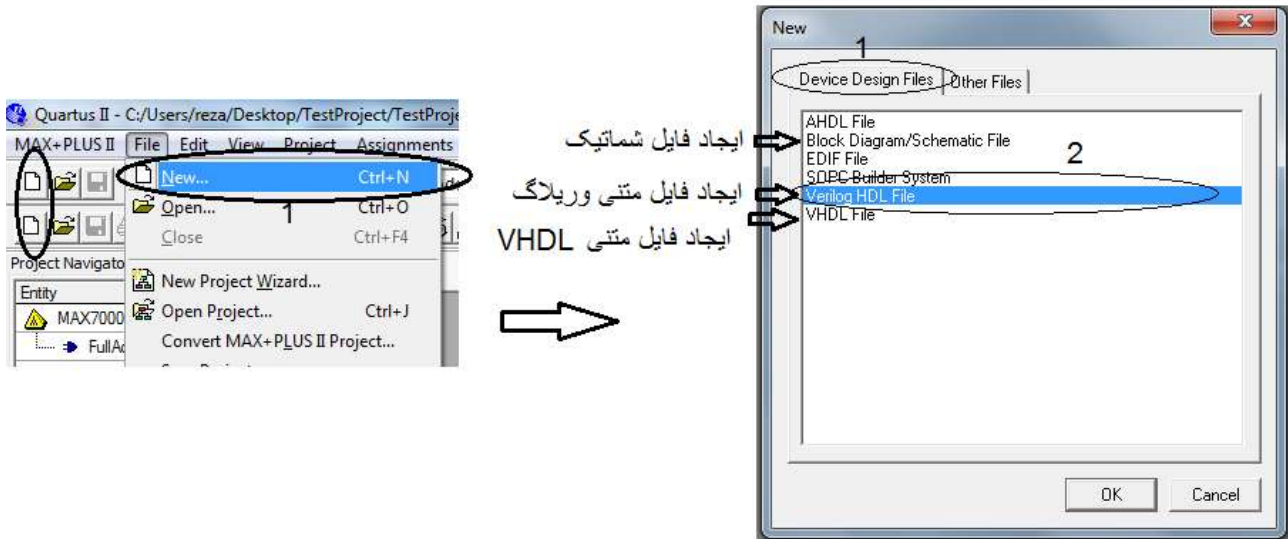
## ۲- ایجاد فایل و کامپایل برنامه

تا این مرحله چگونگی ایجاد یک پروژه به پایان رسید اکنون می خواهیم یک فایل متنی برای نوشتن و طراحی یک جمع کننده کامل یک بیتی را شروع کنیم. طبق شکل زیر (سمت چپ) از منوی File گزینه New را انتخاب و در پنجره باز شده گزینه Verilog HDL را انتخاب نمایید.




اکنون فایل متنی وریلاگ ایجاد شد با انتخاب گزینه Save از منوی File فایل ایجاد شده را با نامی که قبلاً در مرحله ایجاد پروژه برای فایل TopLevel انتخاب کرده بودید ذخیره نمایید. توجه داشته باشید اگر مراحل بالا را بدرستی انجام داده باشید نام فایل پیش فرض بصورت خودکار همان نام مورد نظر و در مسیر پوشه ای که ساخته اید خواهد بود.

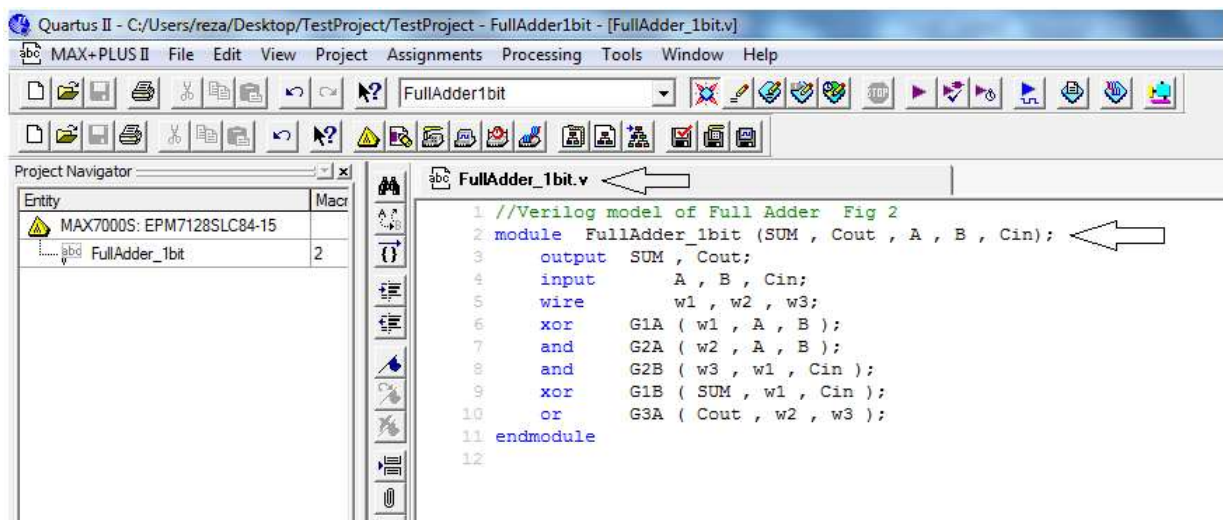با ساخت فایل متنی اکنون می خواهیم طراحی و شبیه سازی و سنتز مدار جمع کننده کامل را شروع کنیم. ابتدا برنامه مدار را در فایل ایجاد شده با زبان وریلاگ بنویسید (می توانید آنرا از داخل دستور کار کپی کنید).




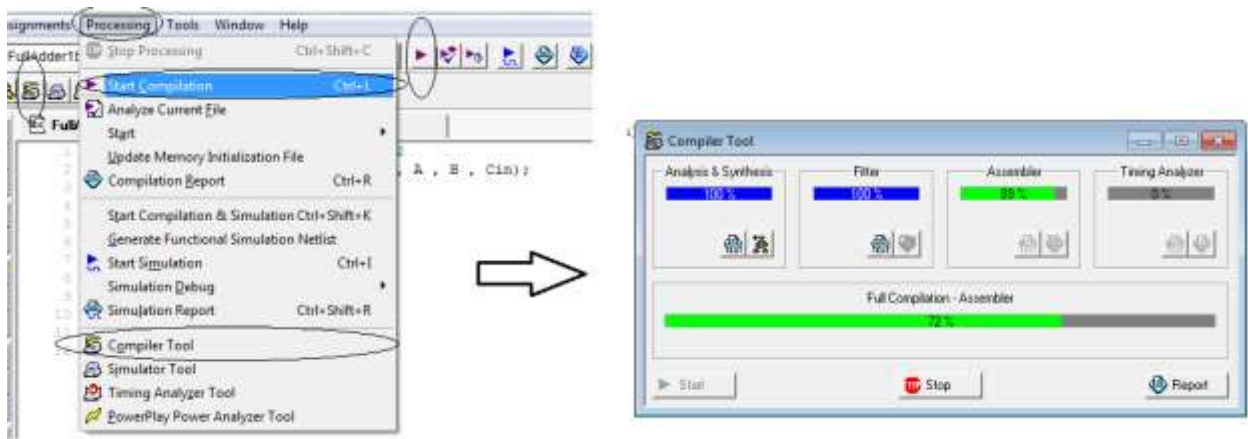حال می توانیم برنامه را کامپایل کرده از خطاهای احتمالی مطلع شده و آنرا برطرف کنیم. برای این منظور از هر یک از گزینه های مشخص شده در شکل بعد (سمت چپ) می توانید استفاده کنید.





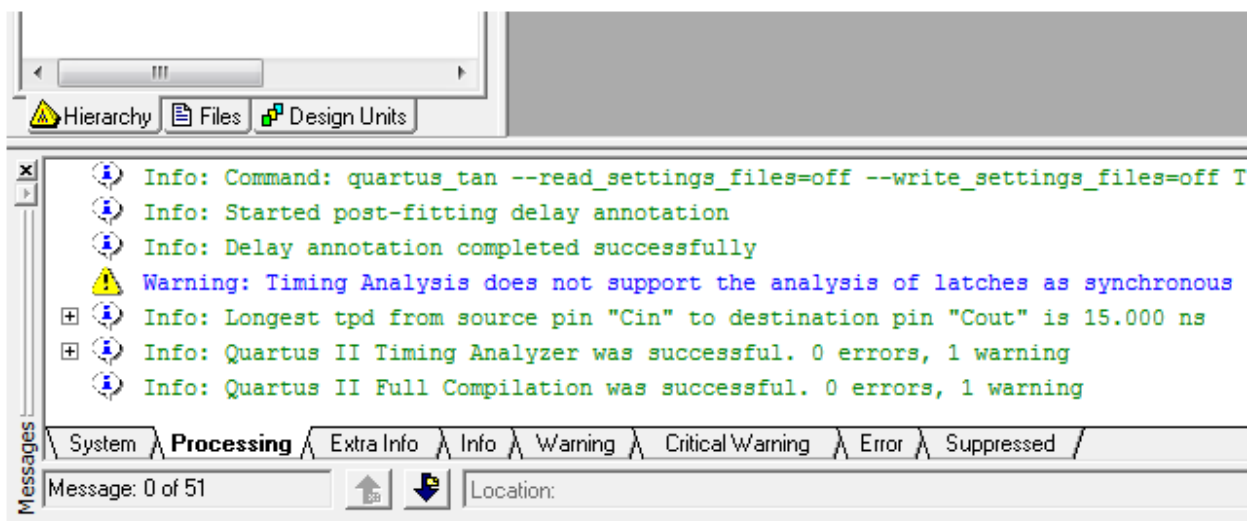
پیامهای خطا و اخطار بصورت شکل زیر در پنجره پیغامها که در زیر پنجره فایل قرار دارد ظاهر خواهد شد .




با دوبار کلیک روی پیغام خطای احتمالی محل آن در فایل برنامه مشخص می شود .
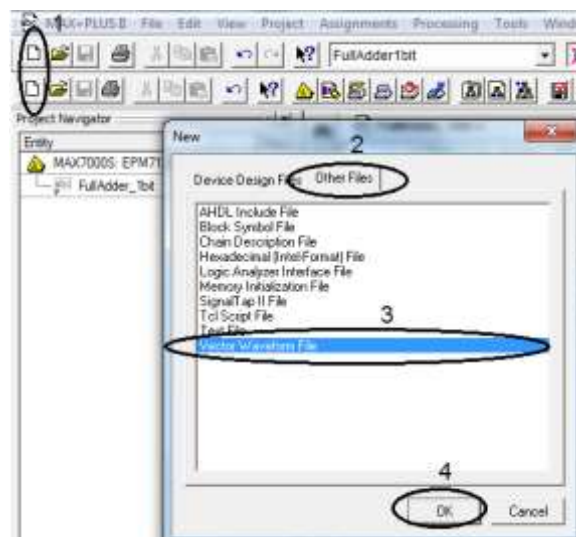
### ۳- شبیه سازی


در مرحله بعد با استفاده از ابزار شبیه سازی درستی عملکرد مدار را بررسی میکنیم . برای این منظور از منوی File گزینه New را انتخاب کنید. در پنجره ظاهر شده و از برگه OtherFile گزینه Vector Waveform را گزینش نمایید.



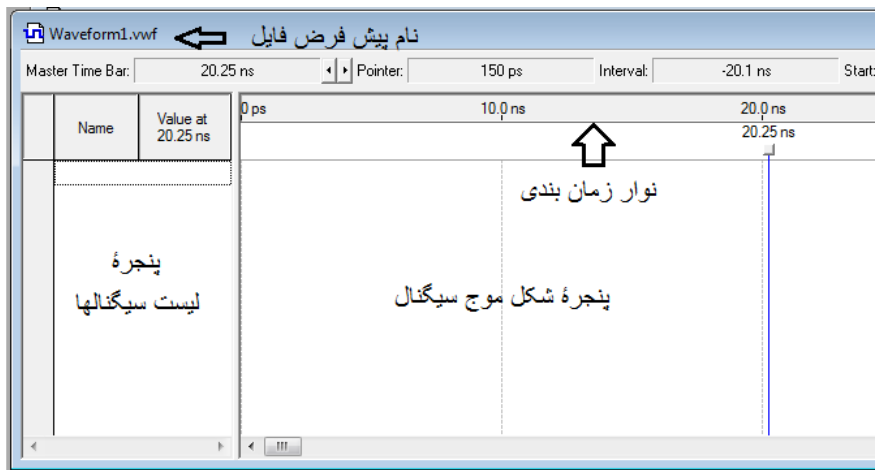
فایل شبیه سازی مانند شکل زیر ایجاد می شود:



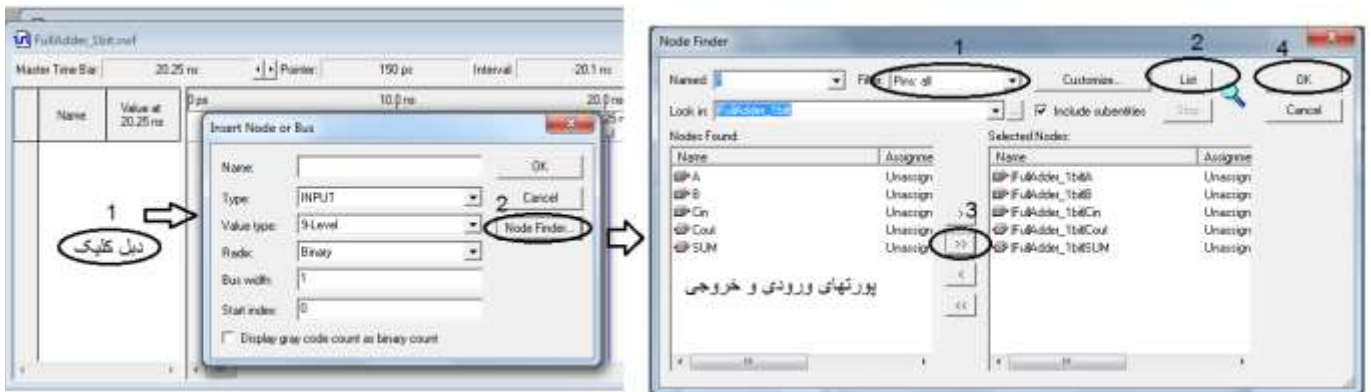اکنون باید سیگنالهای مدار را به فایل شبیه سازی وارد کنیم برای این منظور در پنجره لیست سیگنال، دوبار کلیک کرده و سپس مانند شکل زیر (سمت راست) مراحل مختلف را به ترتیب شماره های ذکر شده انجام دهید.





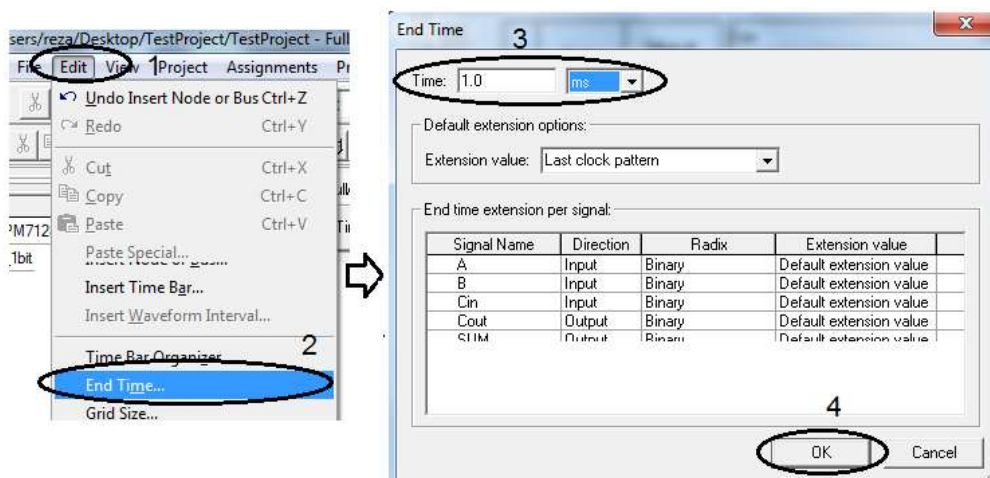حال سیگنالهای ورودی و خروجی مدار به فایل شبیه سازی اضافه شده است. در مرحله بعد ابتدا بازه زمانی شبیه سازی و همچنین بازه زمانی برای هر مرحله و حالت را باید مشخص نماییم. برای بازه زمان کل از شکل زیر و برای زمانی هر حالت از شکل صفحه بعد استفاده کنید.



انتخاب بازه زمانی شبیه سازی

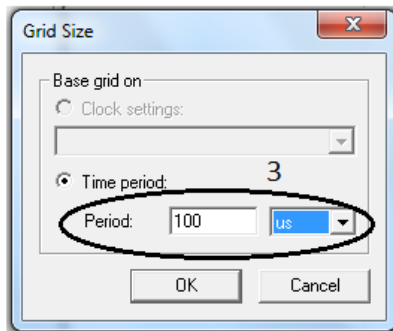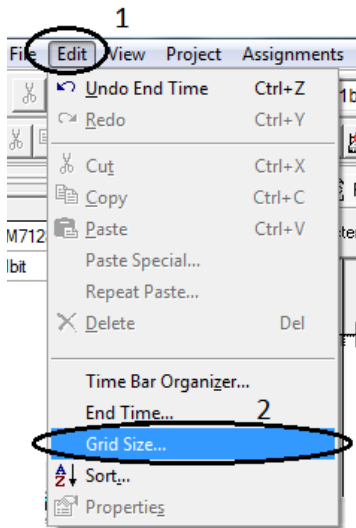در تمام آزمایشها زمان شبیه سازی را یک میلی ثانیه (1ms) انتخاب کنید.




 
 
Cin	A	B	Cout	SUM
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

انتخاب بازه زمانی برای هر حالت



جدول حالات مدار جمع کننده

برای انتخاب بازه زمانی هر حالت به تعداد حالات موجود در جدول درستی مدار نگاه می کنیم و بازه زمانی کل را به تعداد حالات تقسیم می کنیم. تعداد حالات جدول عدد هشت است که برای جلوگیری از حاصل تقسیم با مقدار اعشاری آنرا ۱۰ حالت فرض می کنیم. پس زمان هر بازه برای این مدار ۱۰۰ میکرو ثانیه (100us) خواهد بود. برای قرار گرفتن همه حالات در پنجره نمایش سیگنال، از کلیدهای Ctrl+W استفاده نمایید.


اکنون زمان آن رسیده است که مقادیر ورودی را برای همه حالات طبق جدول درستی مشخص نماییم به طور مثال ورودی B را در نظر بگیرید. این سیگنال در حالت اول دارای مقدار صفر و در حالت بعدی دارای مقدار یک است. همچنین مقدار پیش فرض سیگنال در شروع مقدار صفر است برای اعمال مقدار یک به حالت دوم، نشانگر ماوس را به ابتدای قسمت دوم سیگنال B برده کلید چپ ماوس را فشار دهید و همزمان ماوس را به سمت راست و تا انتهای حالت دوم بکشید (مانند شکل زیر). این بازه زمانی بصورت رنگی در می آید اکنون با انتخاب کلید  از نوار ابزار سمت چپ صفحه، مقدار سیگنال به مقدار یک تغییر میکند. برای بقیه حالات و سیگنالهای ورودی این عمل را تکرار کنید.



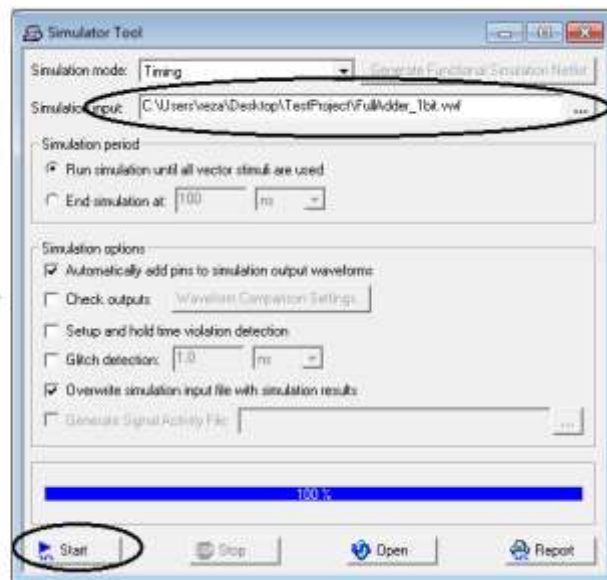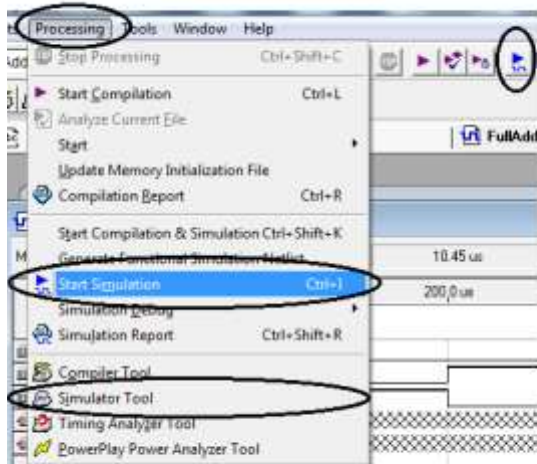
بعد از اینکه مقادیر ورودی را مشخص کردید فایل را ذخیره نمایید. نام پیش فرض پیشنهادی که همان نام فایل اصلی ولی با پسوند متفاوت است را تایید نمایید. برای آغاز شبیه سازی مراحل نشان داده شده در شکل بعد را اجرا کنید.



نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

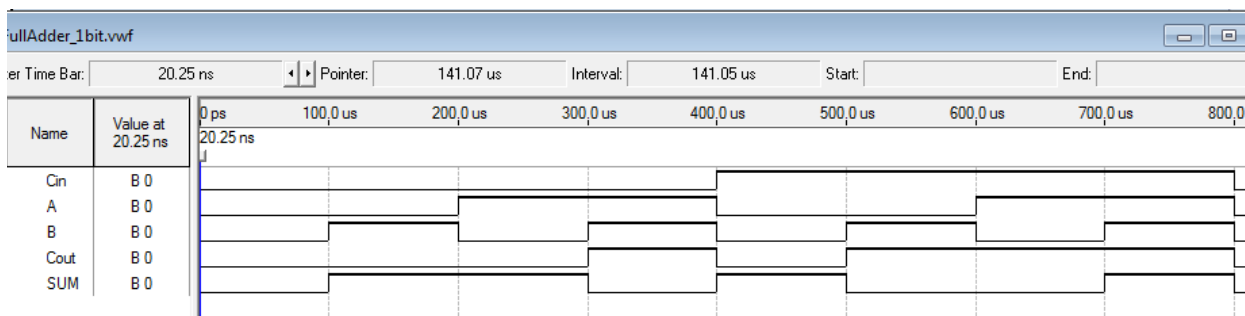

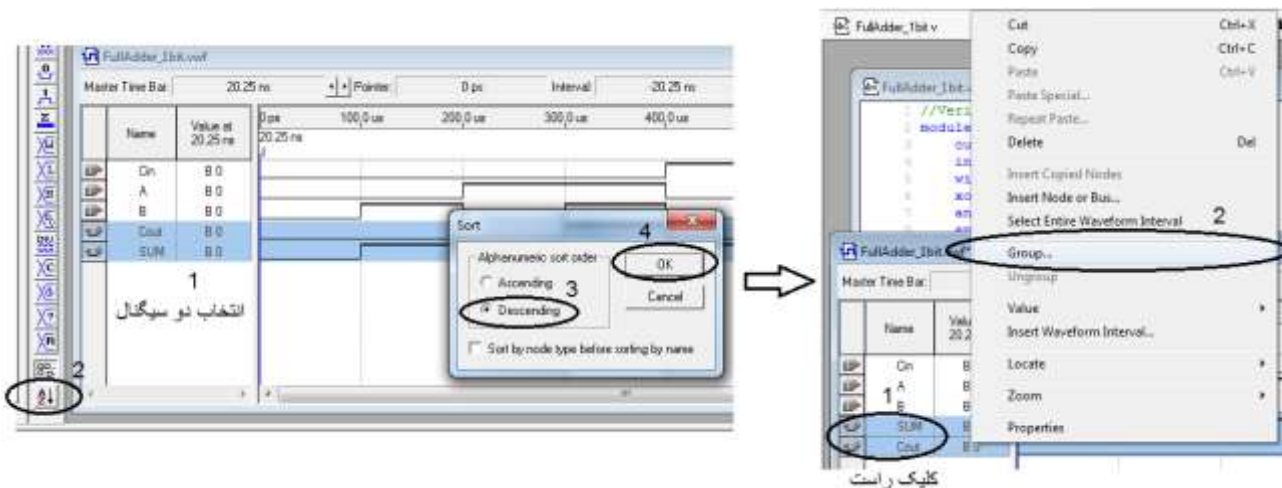اگر بخواهیم خروجی را به صورت عددی مشاهده کنیم مراحل را طبق شکل زیر و به ترتیب انجام دهید:




و نتیجه :


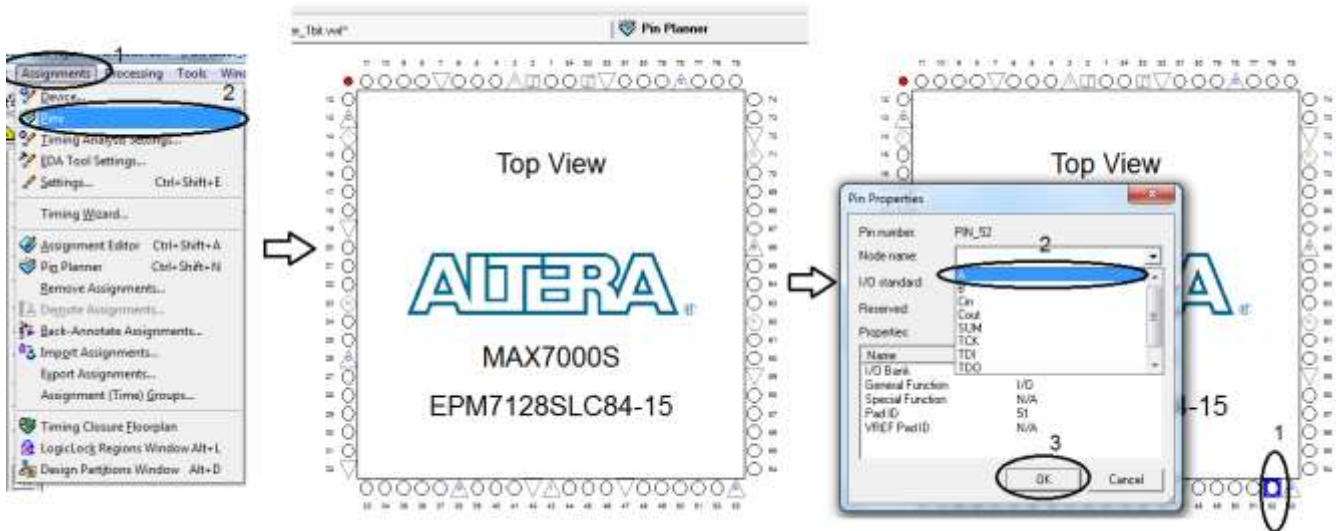
#### ۴- پیاده سازی مدار


با توجه به اطمینان از درستی عملکرد مدار اکنون می خواهیم طرح خود را روی آی سی برنامه پذیر پیاده سازی و عملکرد مدار را بصورت واقعی مشاهده کنیم. برای این منظور ابتدا باید عمل اختصاص دهی پایه های آی سی به ورودی و خروجیهای مدار را انجام دهیم. با توجه به شکل زیر و به ترتیب شماره ها مراحل ذکر شده را انجام دهید.




از منوی Assignments گزینه Pins را انتخاب کنید. پنجره ای حاوی آی سی مورد نظر باز می شود. توجه داشته باشید پایه هایی که بصورت دایره هستند می توانند بعنوان پایه های ورودی و یا خروجی تعریف گردند. برای هماهنگی با برد آموزشی آزمایشگاه پایه های لبه پایین آی سی را برای ورودیها و پایه های لبه کنار سمت راست را برای خروجیها در نظر بگیرید.

برای اختصاص دهی پایه ابتدا روی پایه مورد نظر دو بار کلیک کنید. با باز شدن پنجره Pin Properties و با کلیک روی منوی باز شدنی روی اسم پایه مورد نظر خود کلیک کرده تا عمل اختصاص دهی انجام شود. برای بقیه پایه های مدار این کار را انجام دهید.

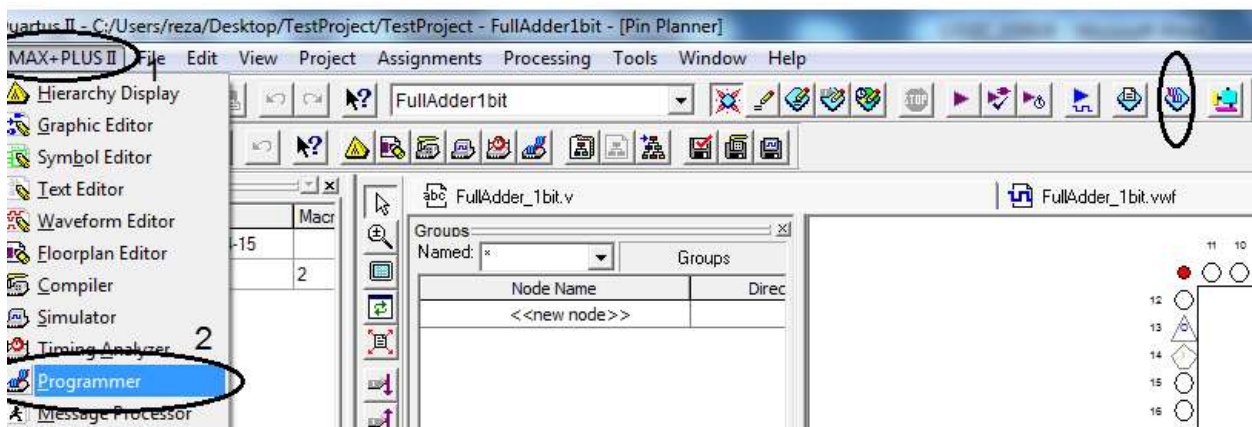
برای کامل شدن عملیات یک بار دیگر عمل کامپایل برنامه را انجام دهید. اکنون می توانید مدار خود را روی آی سی پروگرام نمایید. مانند شکل زیر از منوی Max+Plus گزینه Programmer را انتخاب کنید.



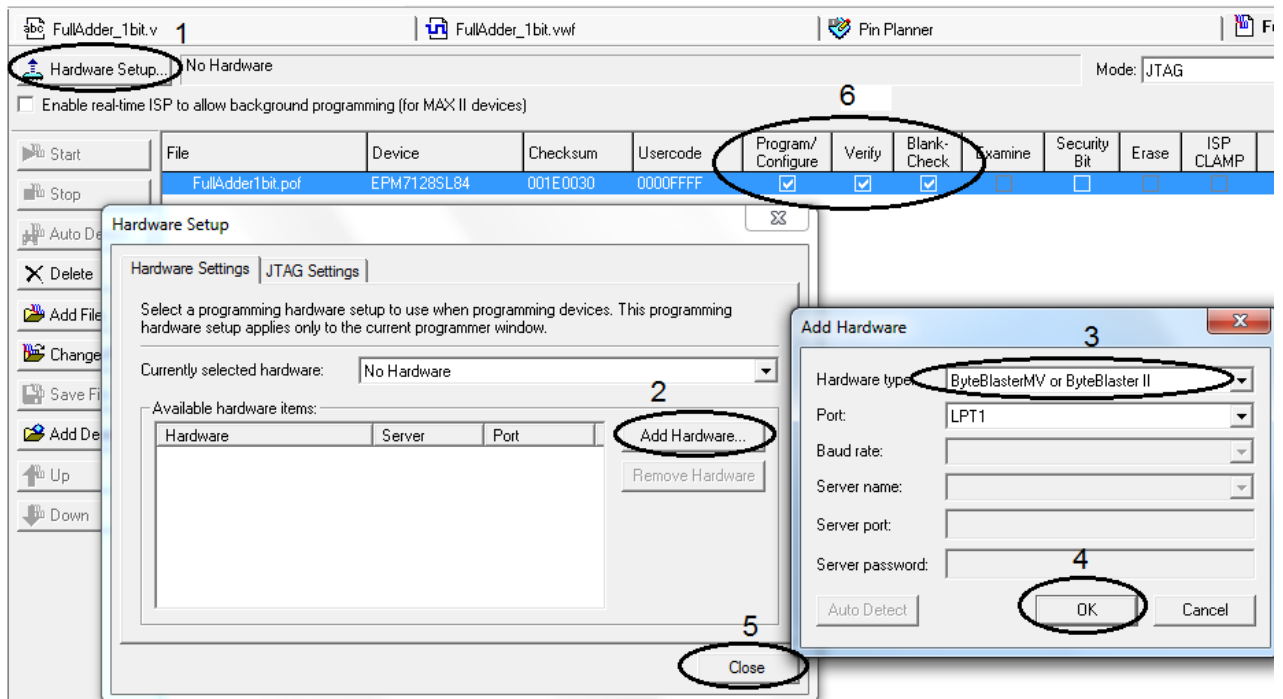
بعد از باز شدن پنجره جدید ابتدا باید نوع پروگرامر خود را انتخاب کنید. مطابق شکل بعد عمل نمایید.



 اکنون روی کلید Start کلیک کنید . عملیات برنامه ریزی شروع می شود .




بسمه تعالی

 

دانشگاه کاشان


## راهنمای نصب نرم افزار QUARTUS

 

دانشکده برق و کامپیوتر  
آزمایشگاه مدار منطقی  
محمد رضا فتاح

## راهنمای نصب نرم افزار

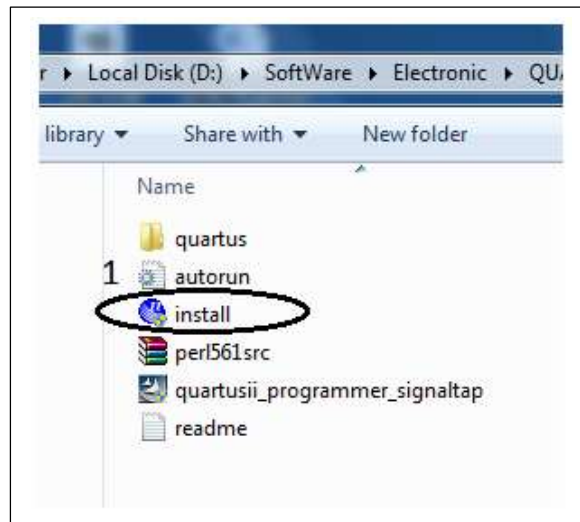۱: فایل نصب را از داخل پوشه CD1 اجرا کنید و مراحل را مطابق شکل‌های زیر دنبال نمایید:






۲:




۳:






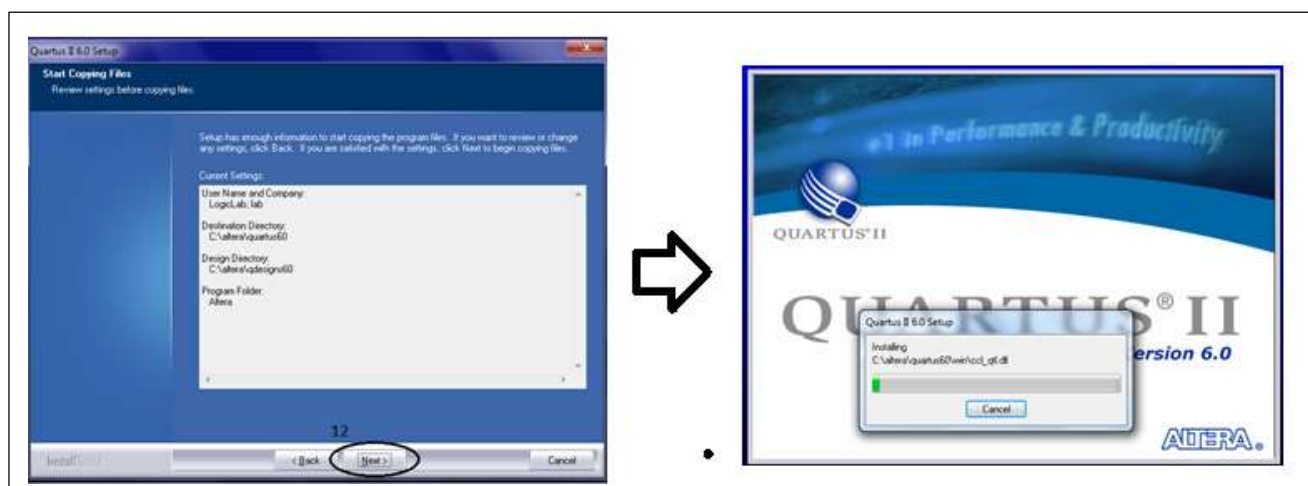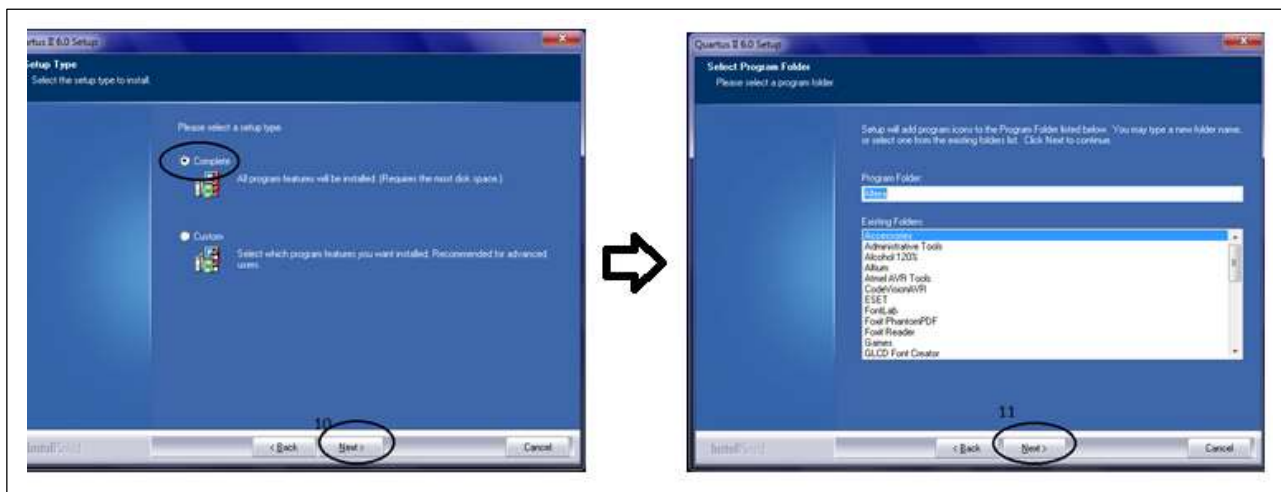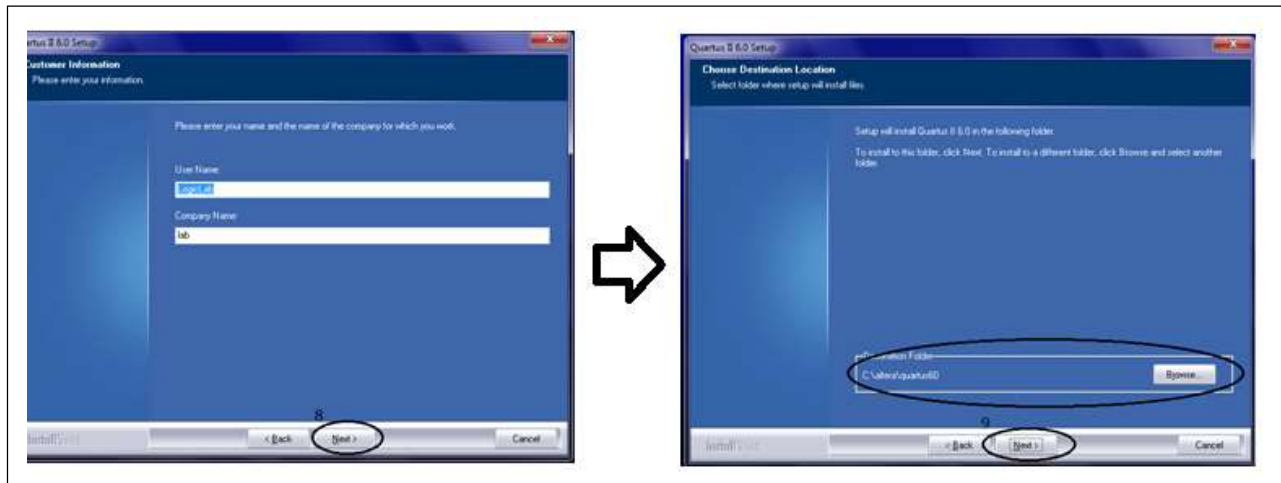

۱۰: انتخاب بخش دوم از داخل CD2

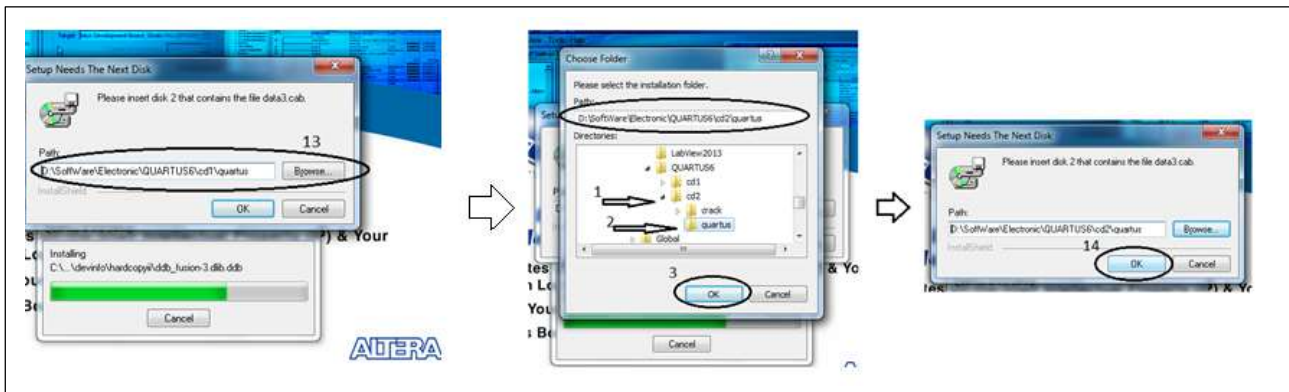


۱۱:

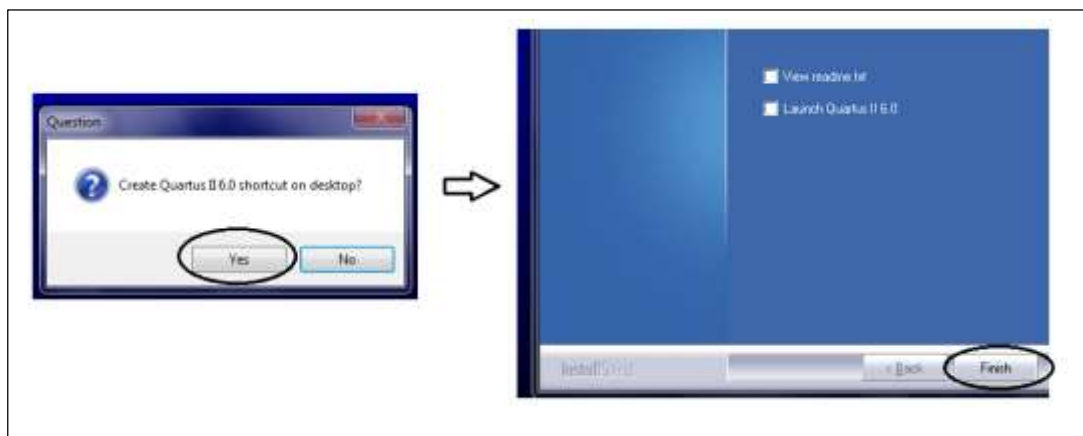


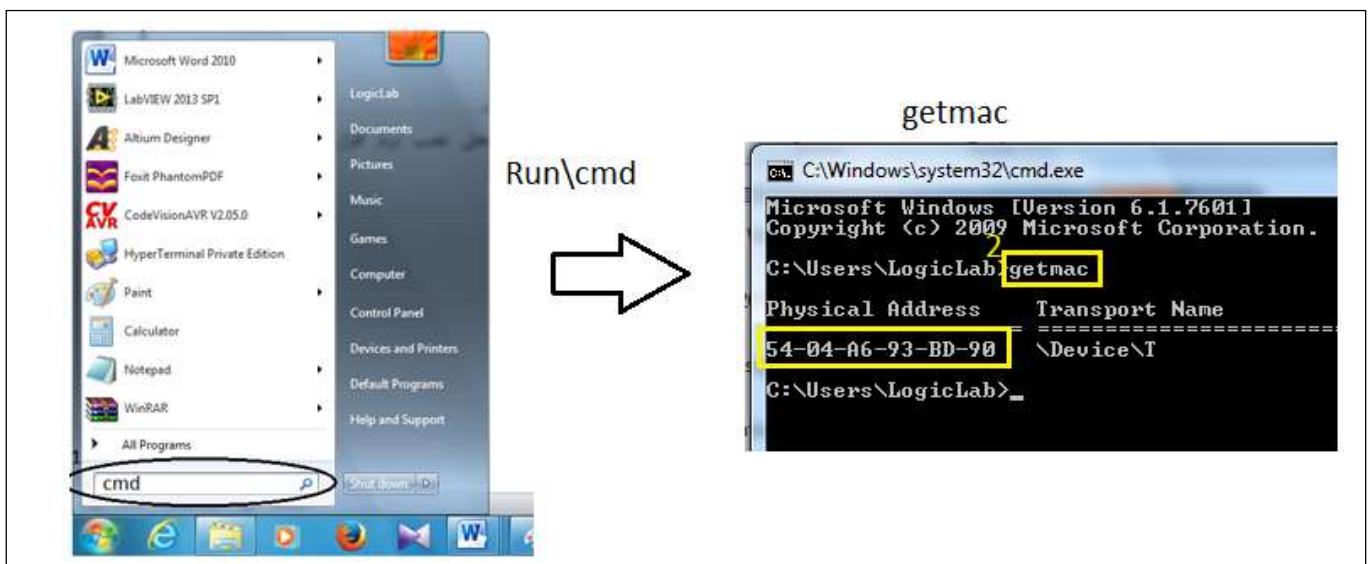۱۷: راهنمای CRACK


- ۱- ابتدا پوشه CRACK\CD2 را در محل نصب نرم افزار کپی کنید.
- ۲- فایل‌های موجود در پوشه CRACK\Windows را در محل نصب نرم افزار و در پوشه های altera\quartus60\bin و altera\quartus60\win کپی کنید.
- ۳- مراحل بعدی را طبق شکل‌های زیر انجام دهید: Run\cmd



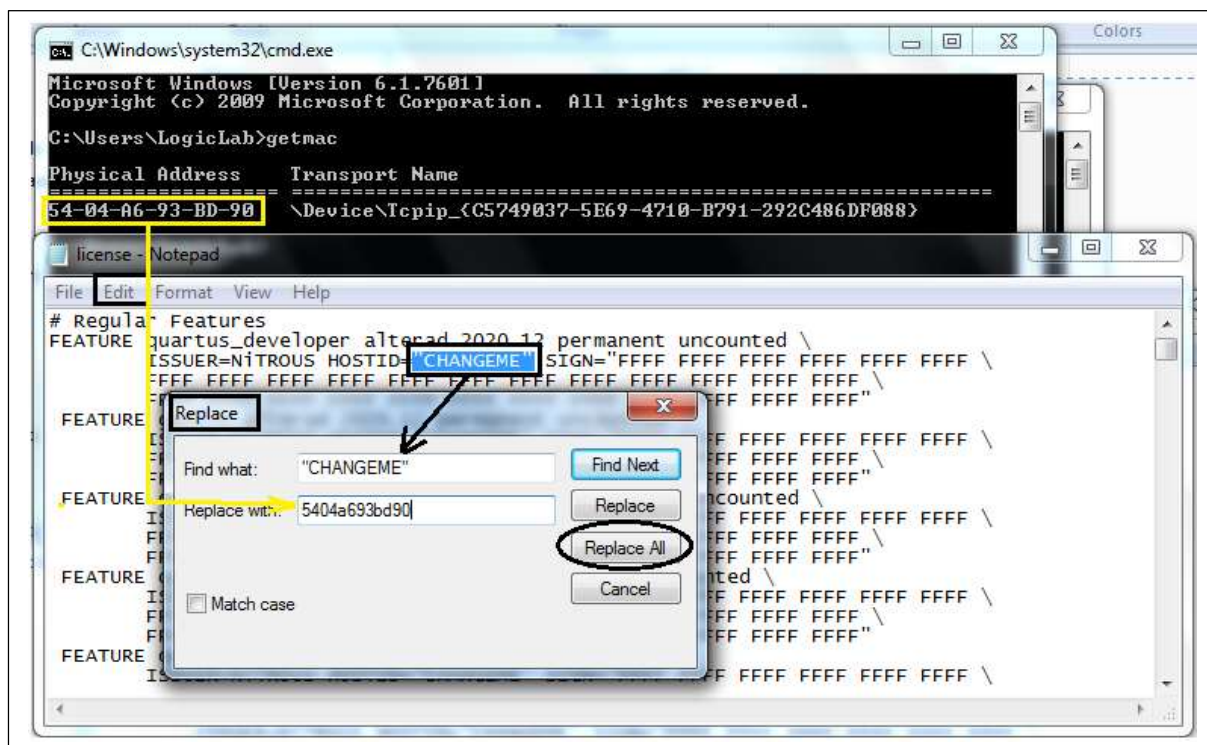
روش دیگری نیز در انتهای این متن برای بدست آوردن آدرس مک آورده شده است .  
 ۴- از پوشه CRACK فایل license را با ویرایشگر Notepad باز کنید و سپس طبق شکل زیر از منوی EDIT گزینه Replace را انتخاب کرده و مراحل جایگزینی را انجام دهید. سپس فایل را ذخیره نمایید.



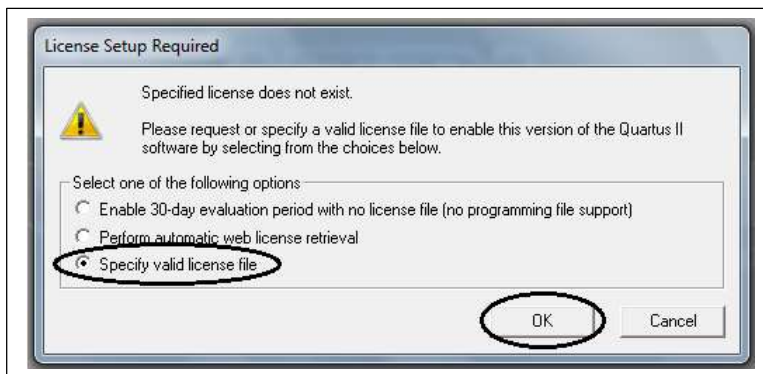
۵- نرم افزار را اجرا کنید و مراحل بعدی را مطابق شکل‌های زیر دنبال کنید:



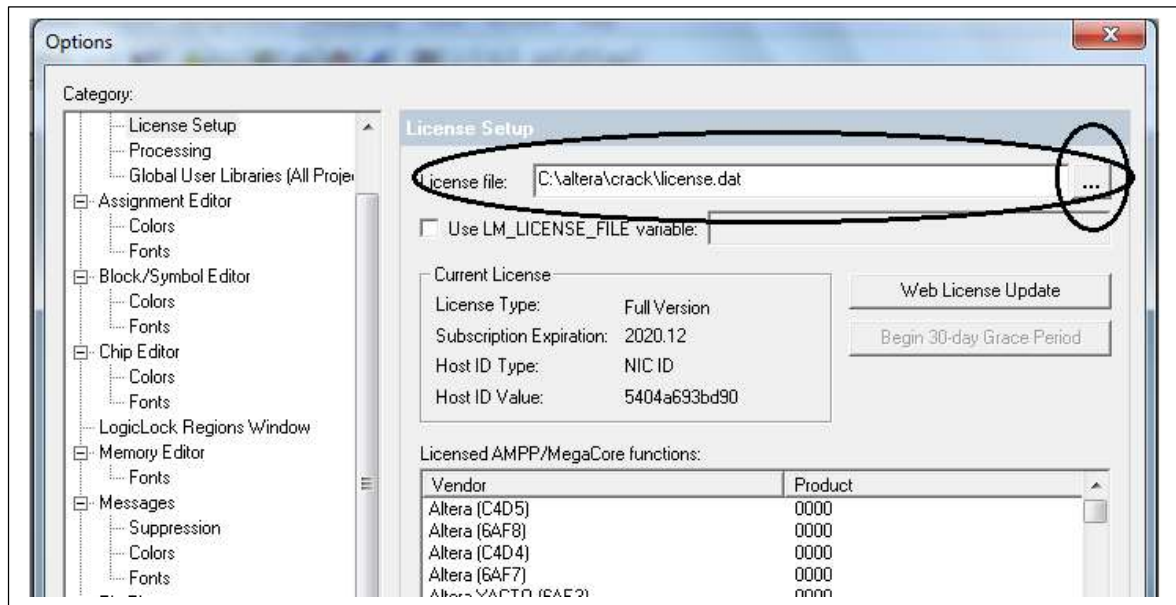۶- انتخاب فایل license و سپس انتخاب کلید OK .



-Y

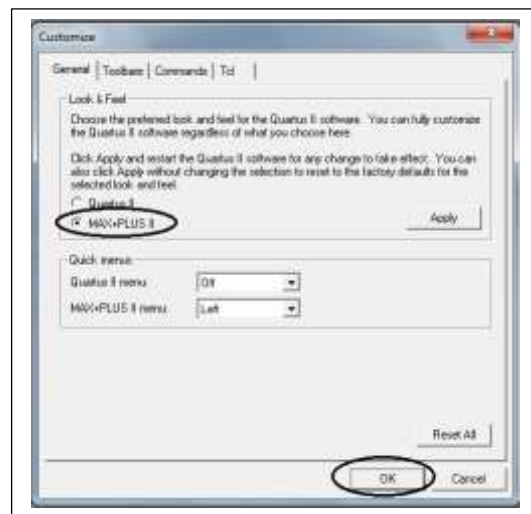

اکنون می توانید از نرم افزار استفاده کنید.